
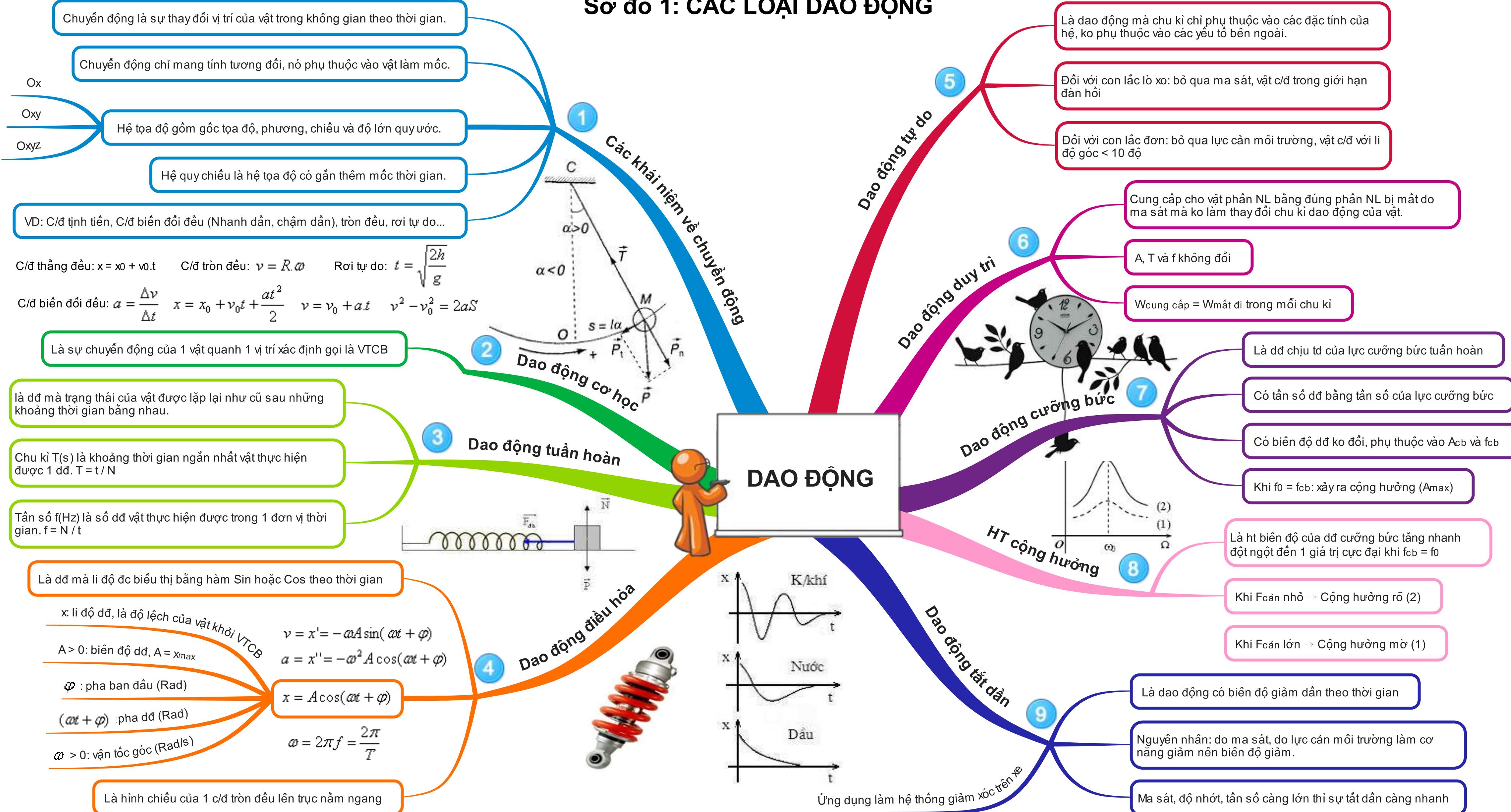



Sơ đồ 1: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

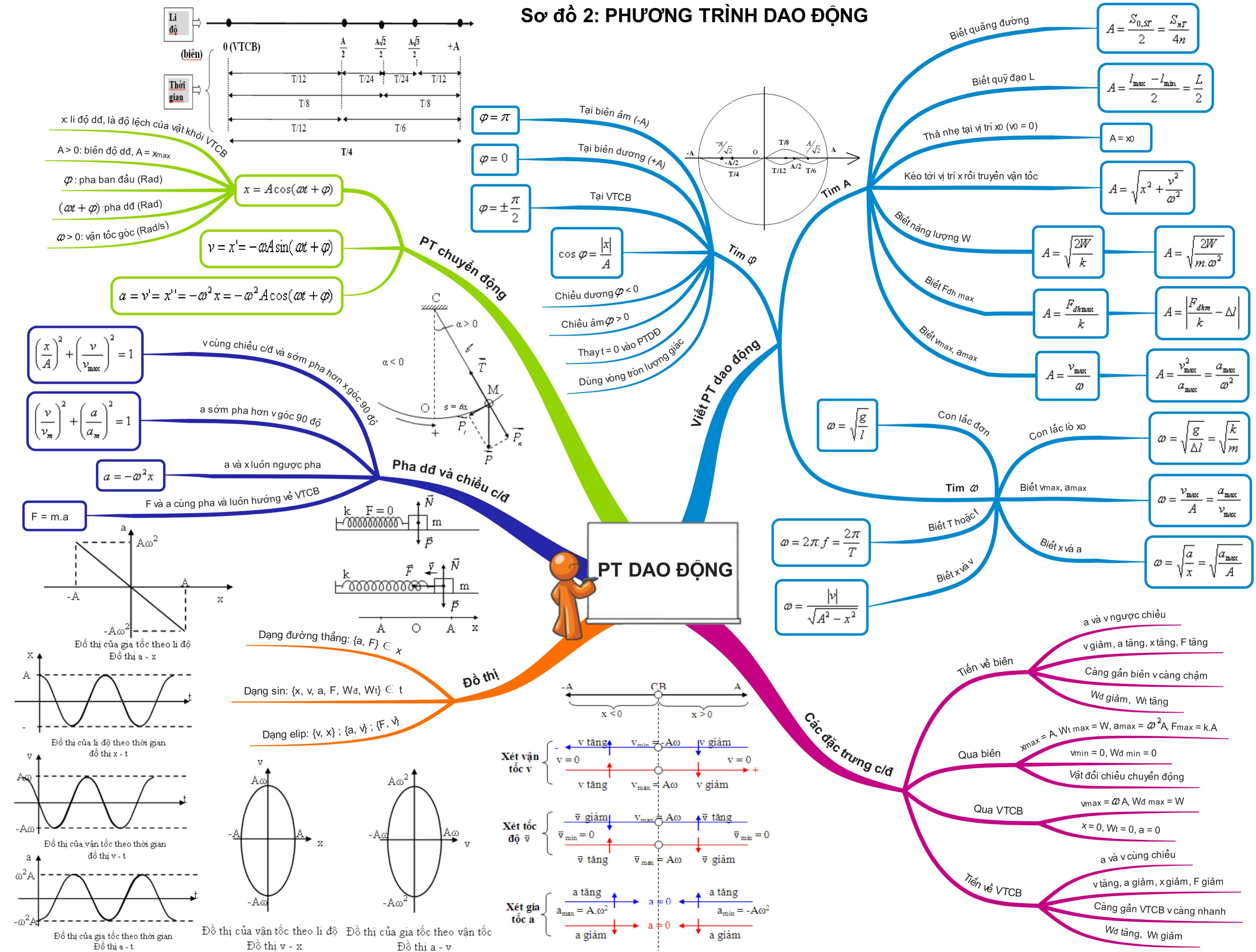





Sơ đồ 2: PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG





Sơ đồ 3: CON LẮC LÒ XO

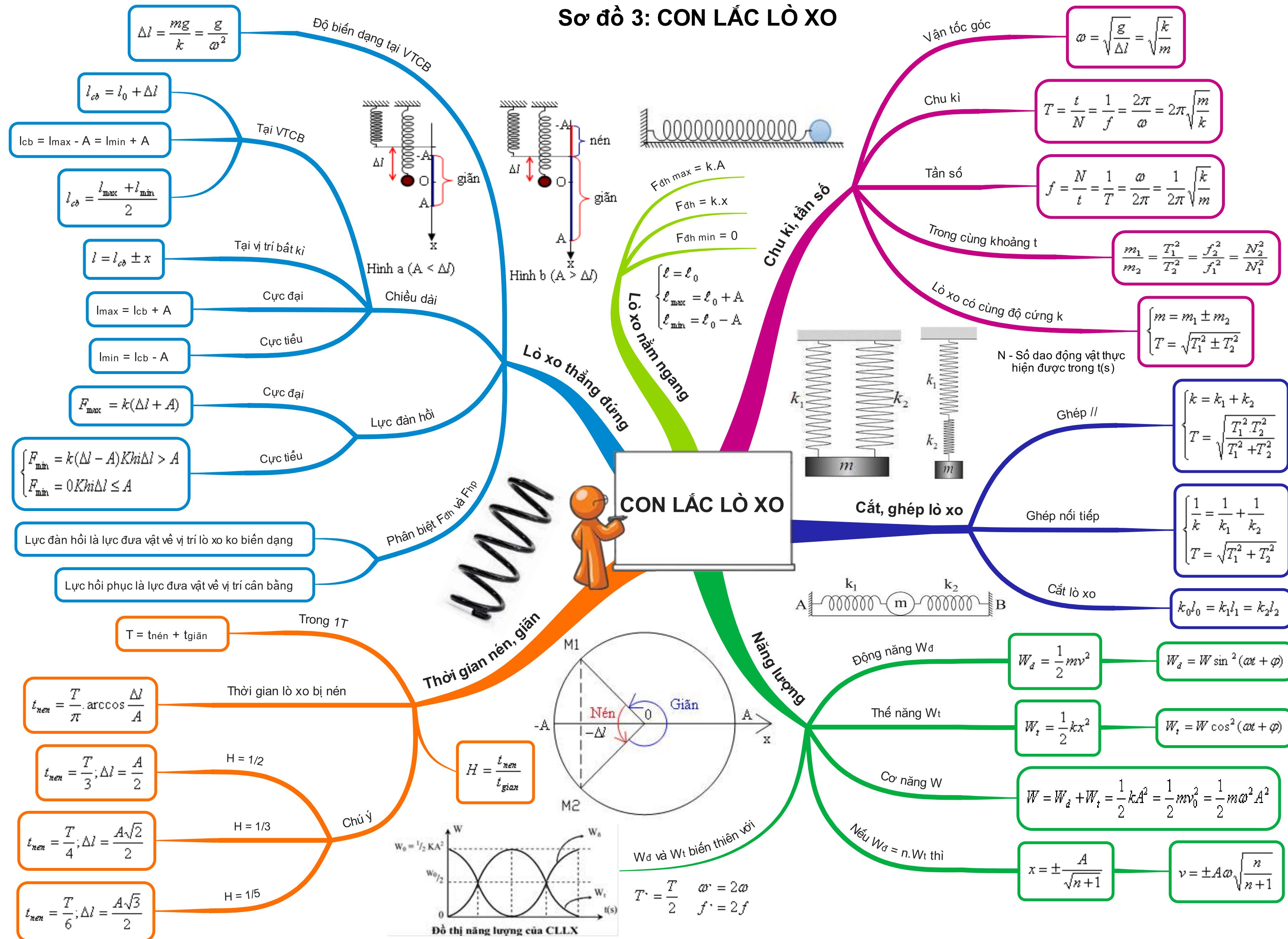

SƠ ĐỒ 4: CON LẮC ĐƠN

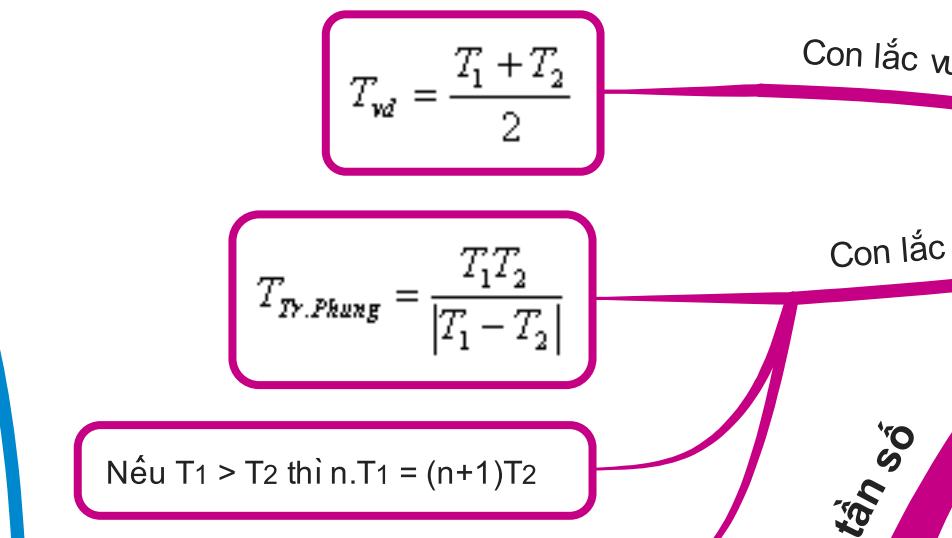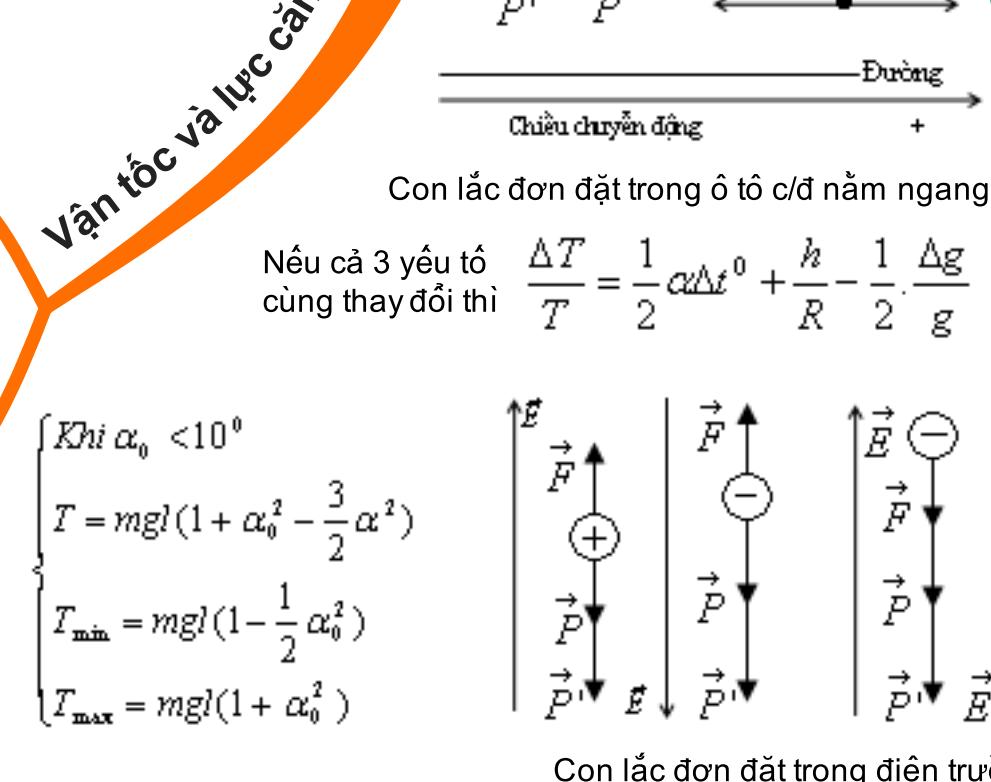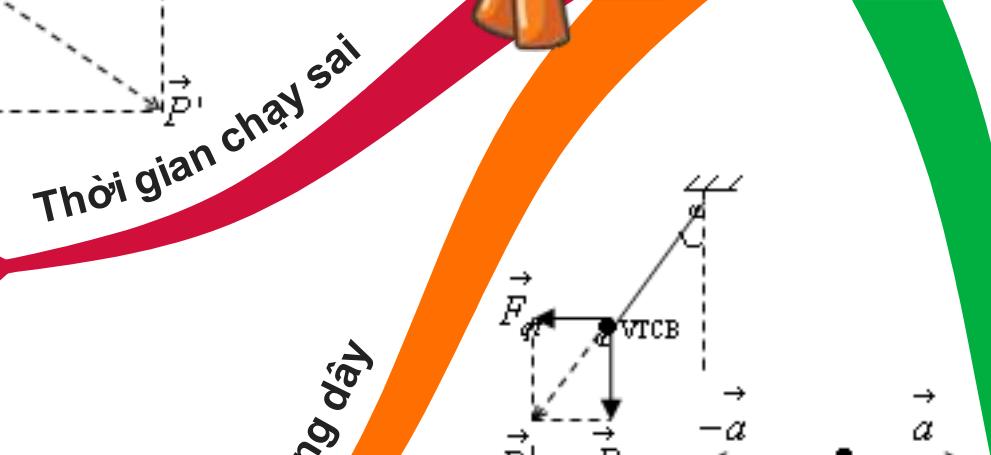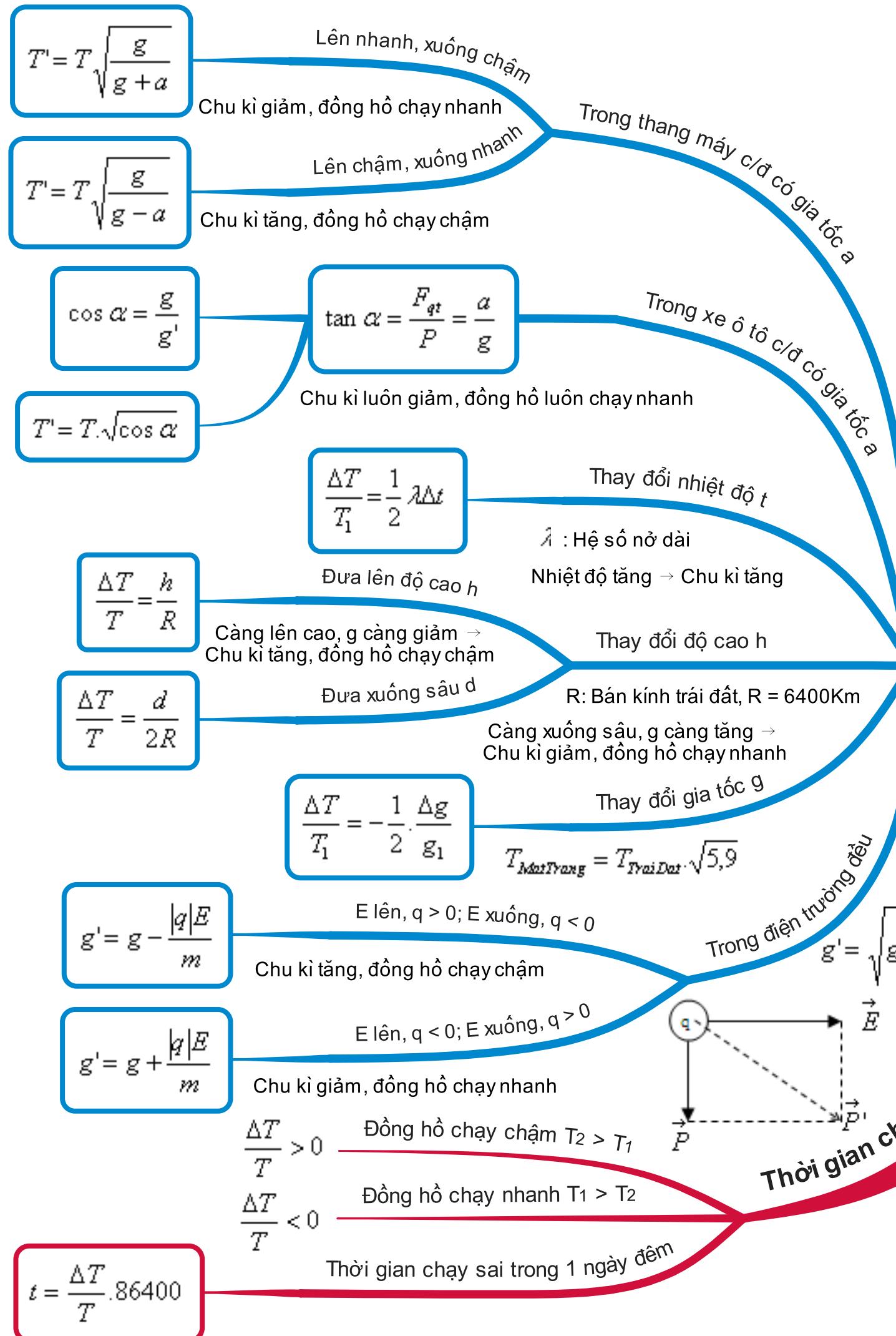

CON LẮC ĐƠN

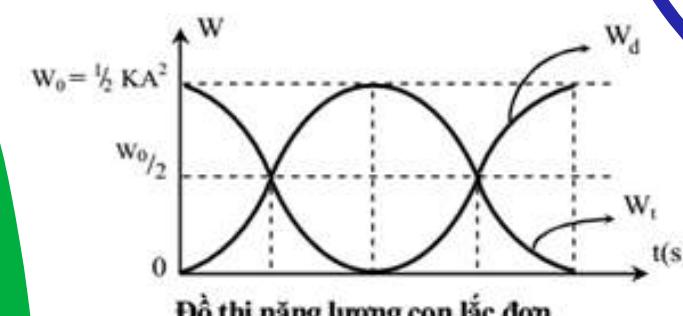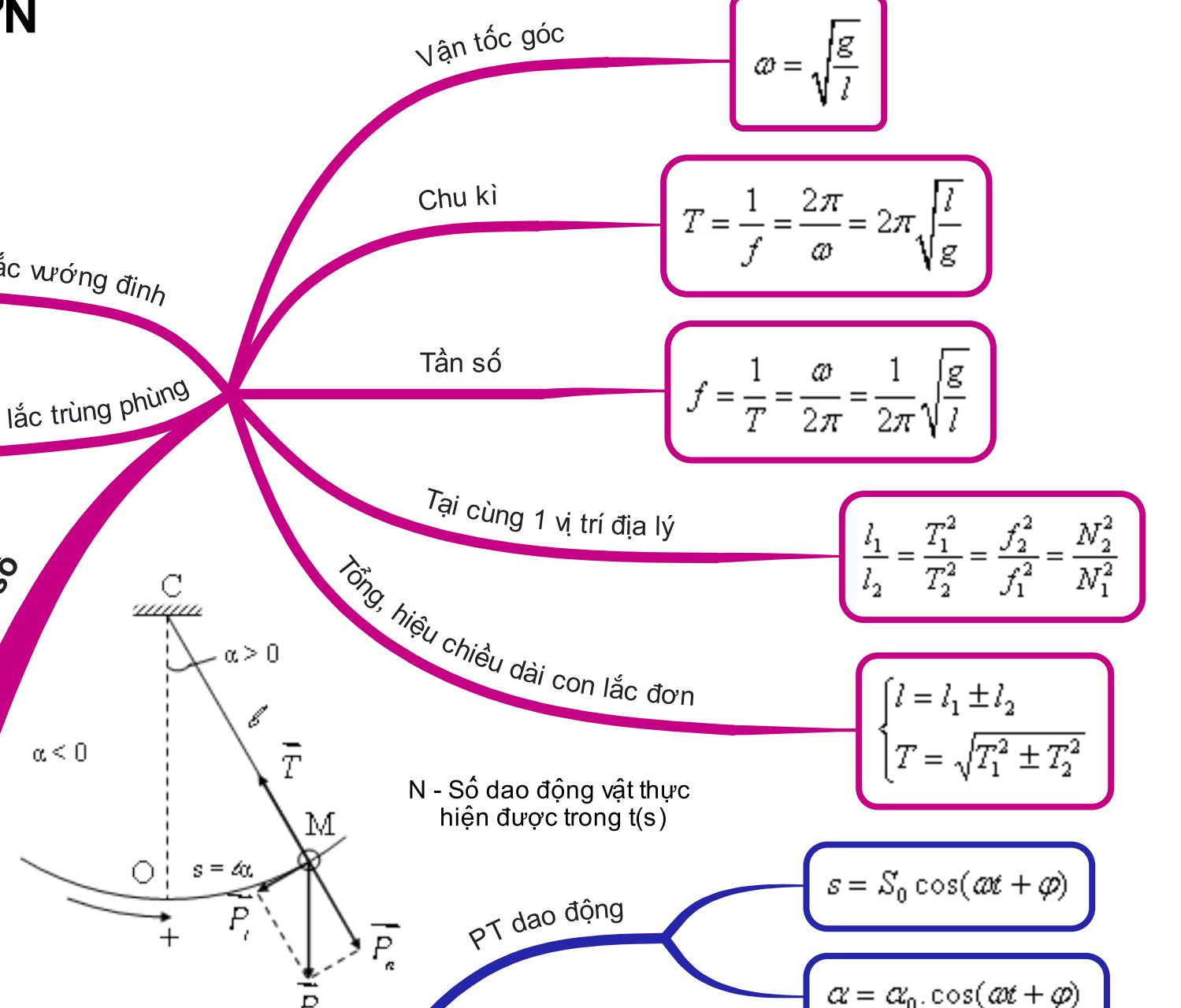

$$T' = \frac{T}{2} \quad \omega' = 2\omega \quad f' = 2f$$

W_d và W_t biến thiên v

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2$$

1

$$= mgl(1 - \cos \alpha) \quad W_t = W \cos^2(\alpha t + \varphi)$$

1 mg 1 mg 1 mg


$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 S_0^2 = \frac{1}{2} \frac{m g}{l} S_0^2 = \frac{1}{2} m g l \alpha_0^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 l^2 \alpha_0^2$$

$$\alpha = \pm \frac{\alpha_0}{\sqrt{n+1}} \quad v = \pm \alpha_0 l \sqrt{\frac{n}{n+1}}$$


∴ $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$

Cú sau khoảng thời gian ngắn nhất $T/4$ thì $W_d = W_t$


Sơ đồ 6: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

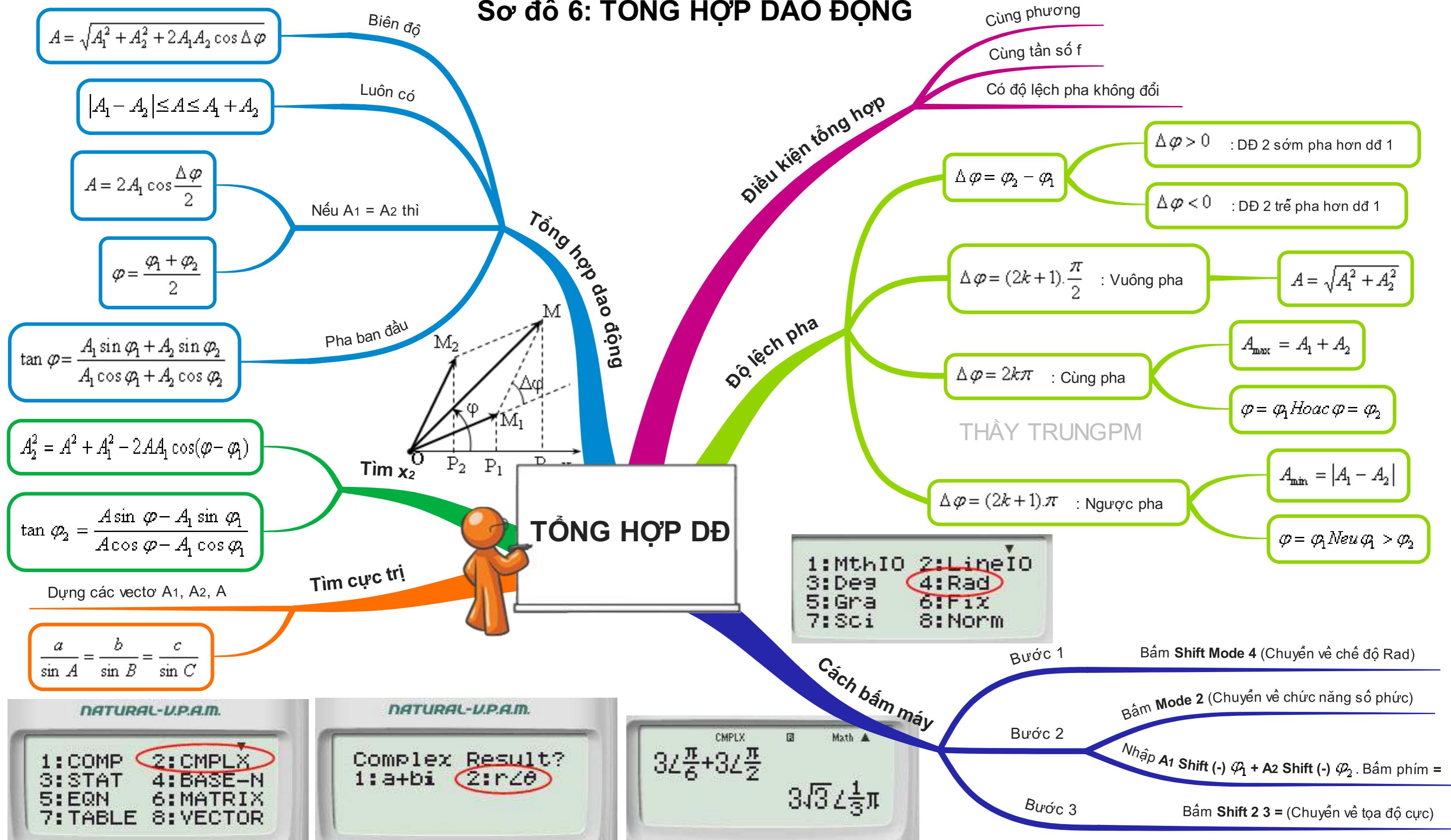


Sơ đồ 7: DAO ĐỘNG TẮT DÀN

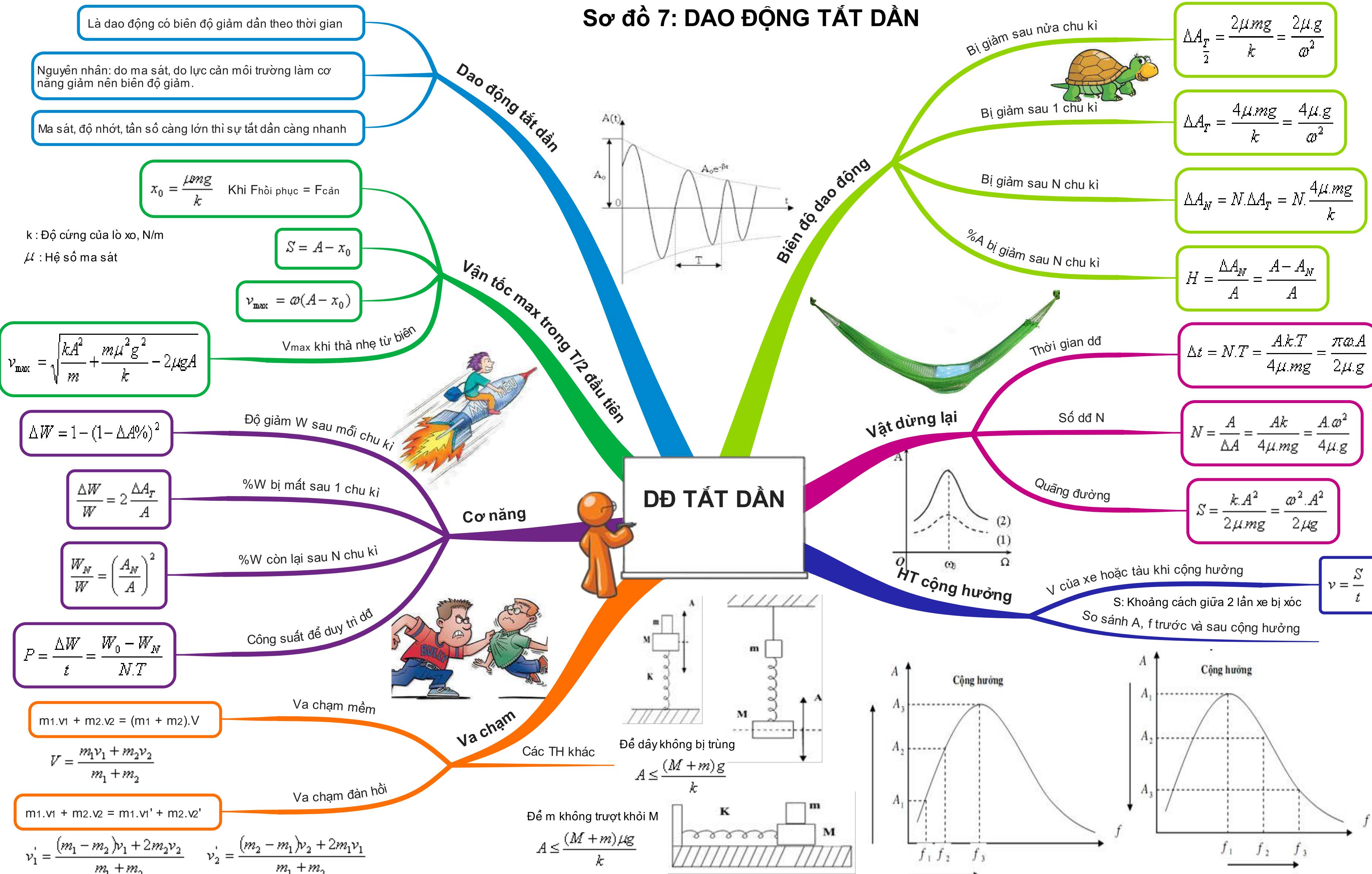

Sơ đồ 8: SÓNG CƠ HỌC

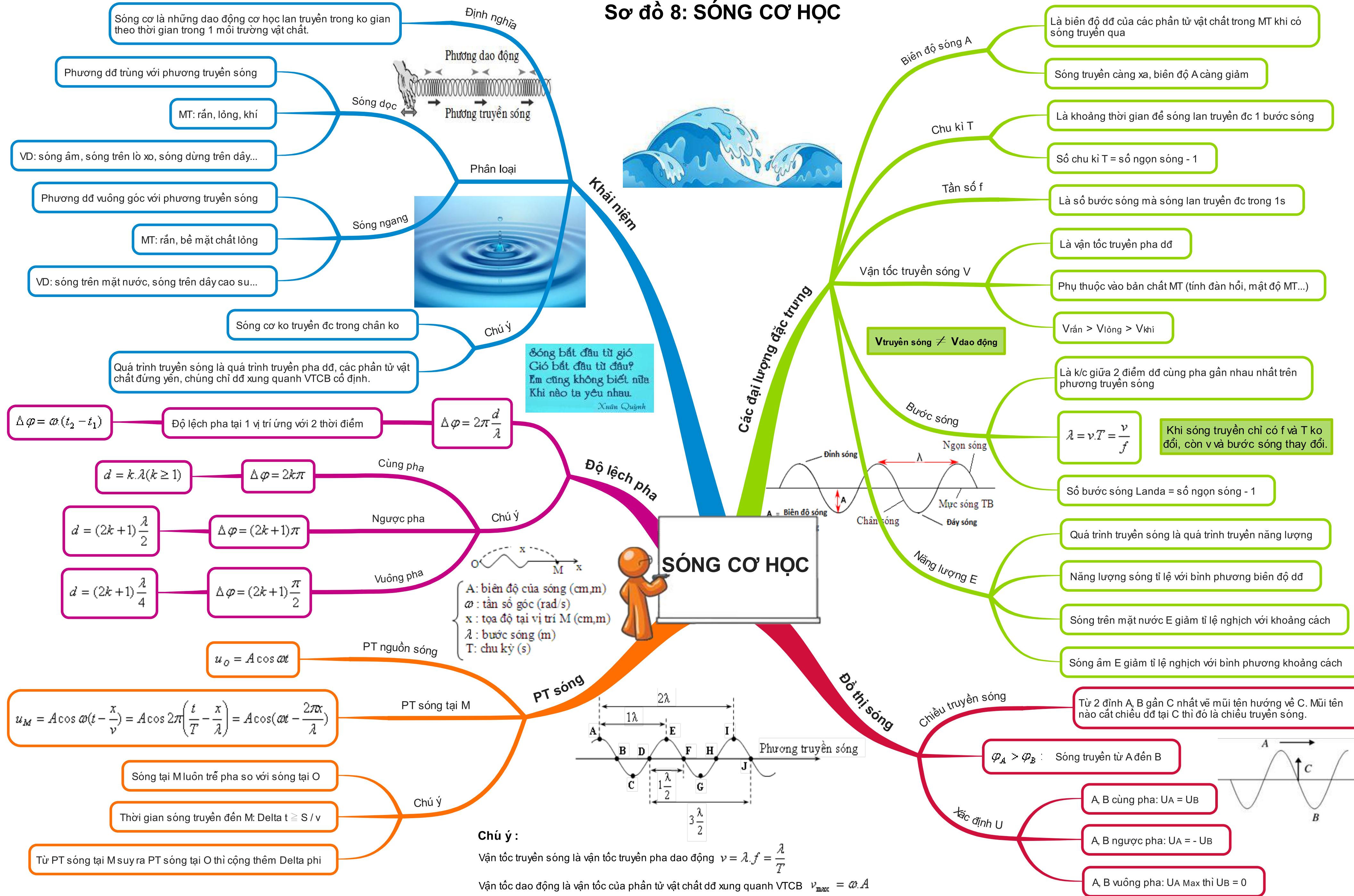


Sơ đồ 9: GIAO THOA SÓNG

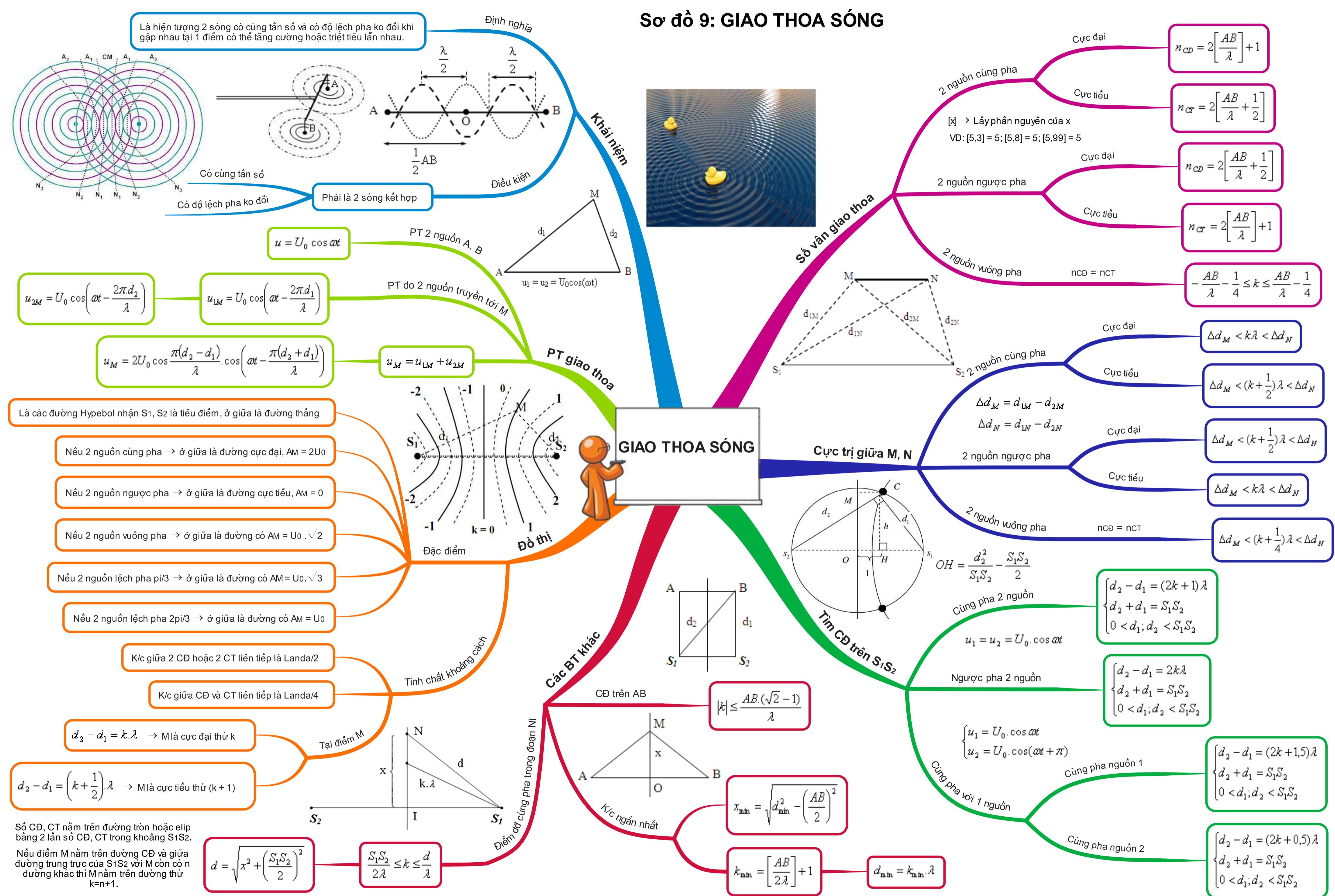

Sơ đồ 10: SÓNG DỪNG

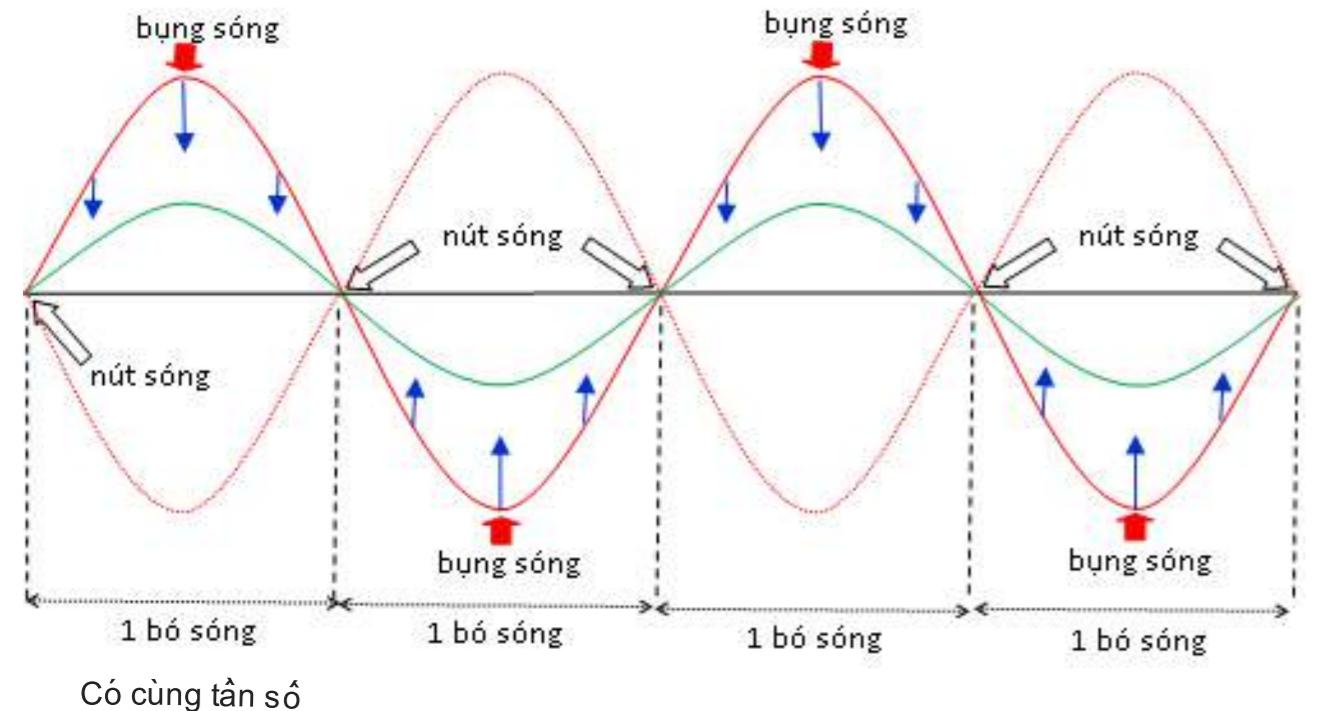Sóng dừng là sóng có các nút và bụng cố định trong ko gian, nó là sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.



Có cùng tần số

Có độ lệch pha ko đổi

Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới

Sóng tới

$$u_{t0} = U_0 \cos(\omega t + \phi) \text{ (cm)}$$

Sóng phản xạ cùng pha với sóng tới

Sóng tới

$$u_{t0} = U_0 \cos(\omega t + \phi) \text{ (cm)}$$

Phải là 2 sóng kết hợp

Vật cản cố định

Sóng phản xạ


$$u_{p0} = U_0 \cos(\omega t + \phi - \pi) \text{ (cm)}$$

Vật cản tự do


$$u_{p0} = U_0 \cos(\omega t + \phi) \text{ (cm)}$$

$$l = k \cdot \frac{\lambda}{2}$$

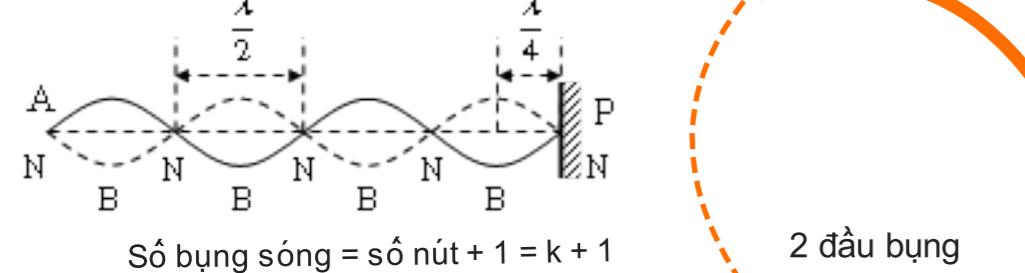
Số bờ sóng $k =$ số bụng sóng = số nút - 1


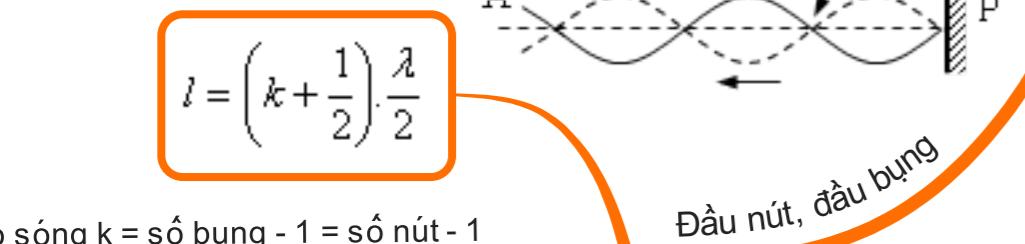
$$\text{Số bụng sóng} = \text{số nút} + 1 = k + 1$$


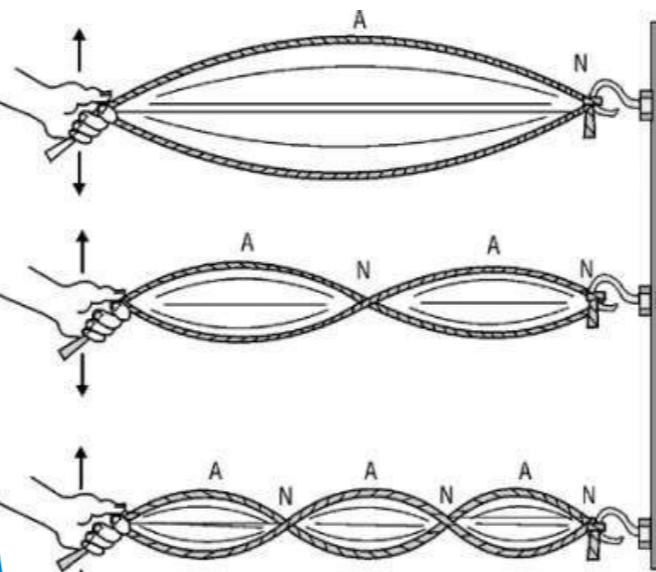
$$\text{Số bờ sóng} k = \text{số bụng} - 1 = \text{số nút} - 1$$



Khái niệm


Các bài toán

SÓNG DỪNG

Nếu dòng điện có tần số là f thì dây sẽ rung với tần số là $2f$

Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng $f_{min} = f_1 - f_2$

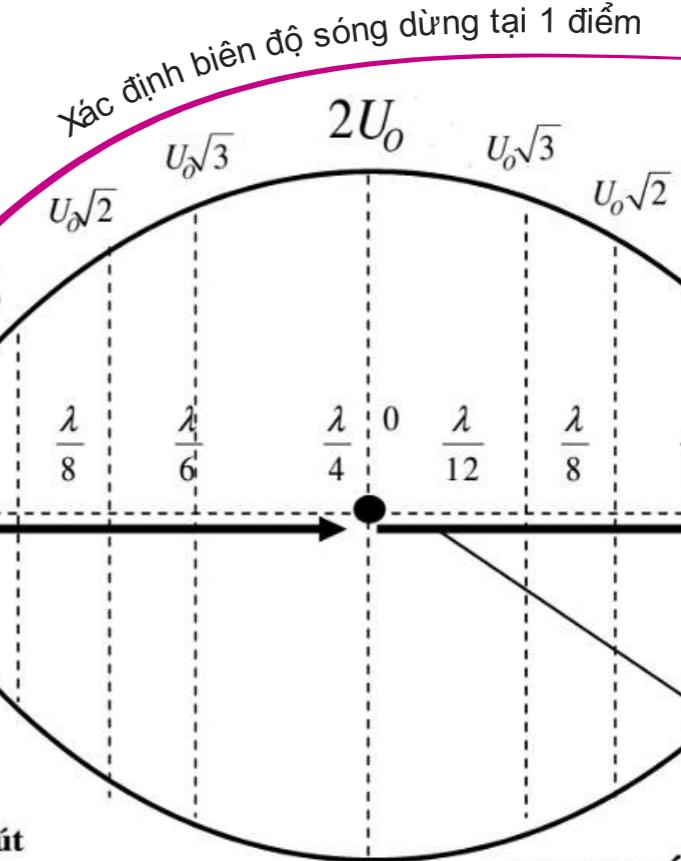Điểm M, N, P dao động cùng biên độ.
+M, N ngược pha (đối xứng qua nút).
+N, P cùng pha (đối xứng qua bụng)



Biên độ tại điểm M

Tần số f_1 có n_1 bụng sóng

Tăng thêm delta f có n_2 bụng sóng

Giảm bớt delta f có n_2 bụng sóng

Nút là điểm ko dao động

Bụng là điểm đđ với biên độ lớn nhất

K/c giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp

K/c giữa nút và bụng liên tiếp

Bề rộng bụng sóng là $4U_0$

Điểm đầu dây đđ, điểm gắn với âm thoa được coi là nút sóng

Khoảng thời gian giữa 2 lần dây căng ngang hoặc duỗi thẳng liên tiếp là $T/2$

M cách nút 1 khoảng d

M cách bụng 1 khoảng d


$$f_1 = \frac{f_2}{n_1 - n_2}$$

$$f_1 = \frac{n_1 \Delta f}{n_2 - n_1}$$


$$f_1 = \frac{n_1 \Delta f}{n_1 - n_2}$$

Chú ý


Sơ đồ 11: SÓNG ÂM

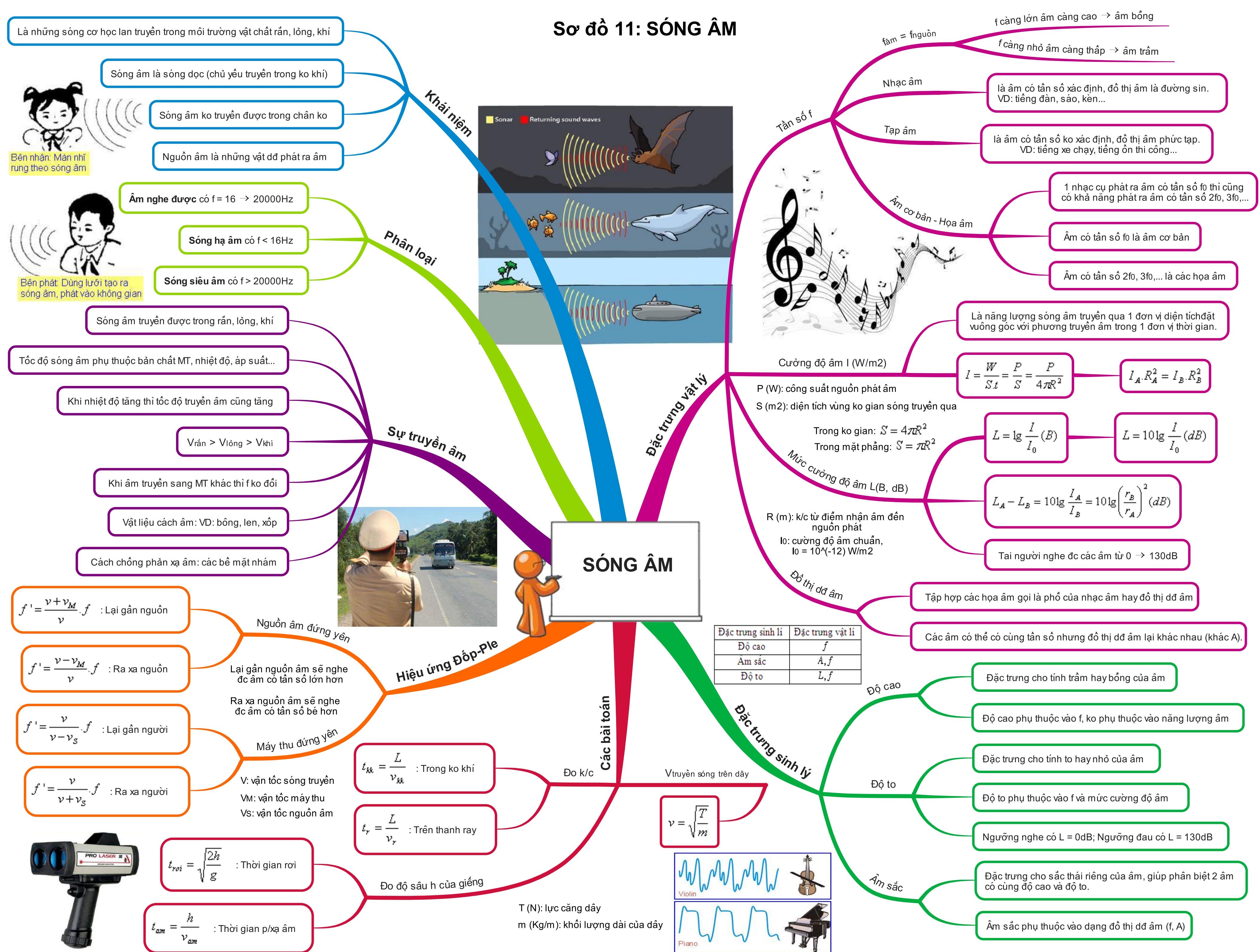


Sơ đồ 13: MẠCH R - L - C

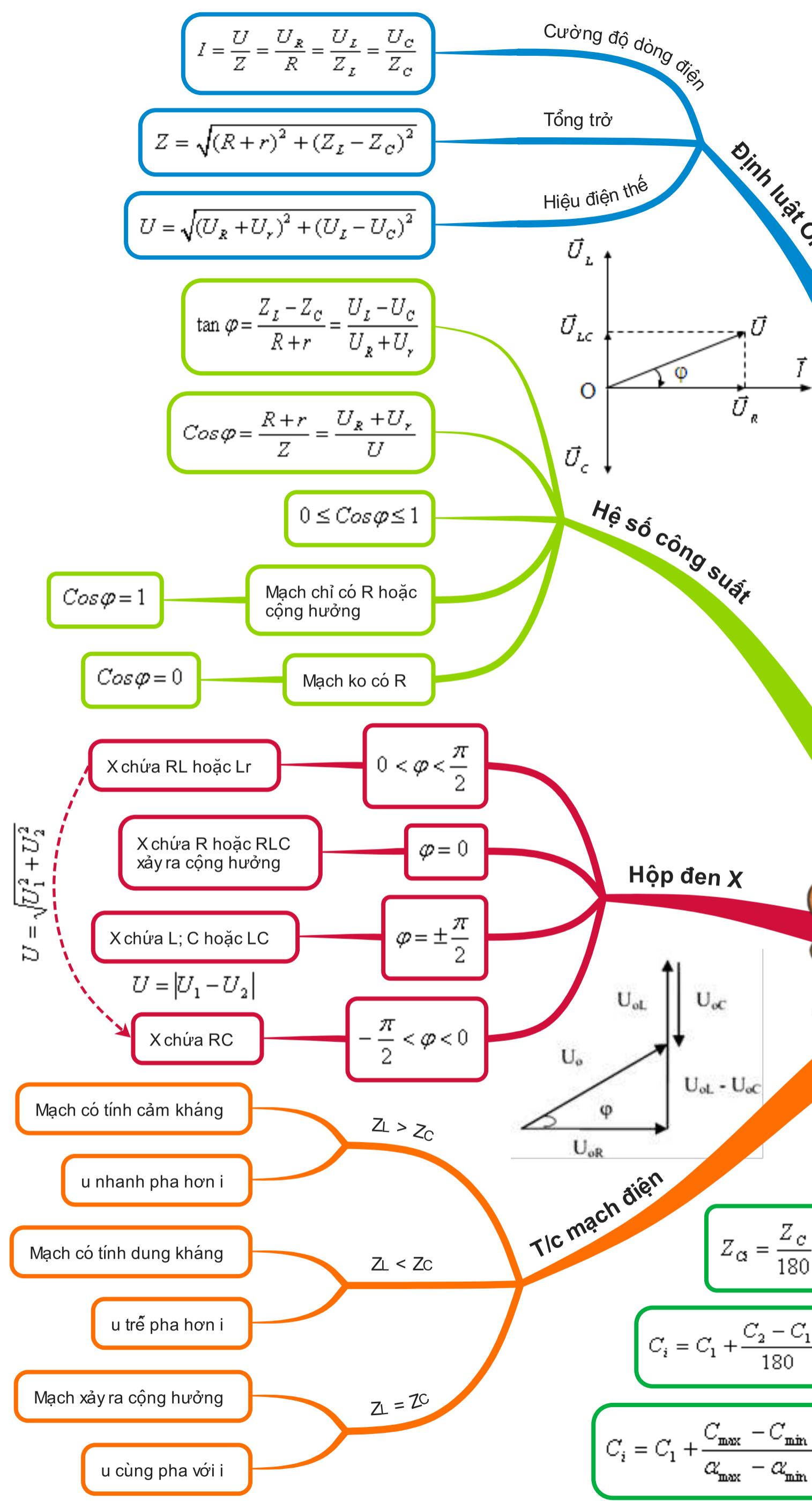

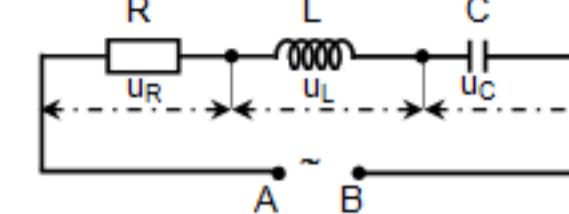
Trong mạch ko có thành phần nào thì trong công thức bỏ đại lượng tương ứng.





Pha giữa u và i

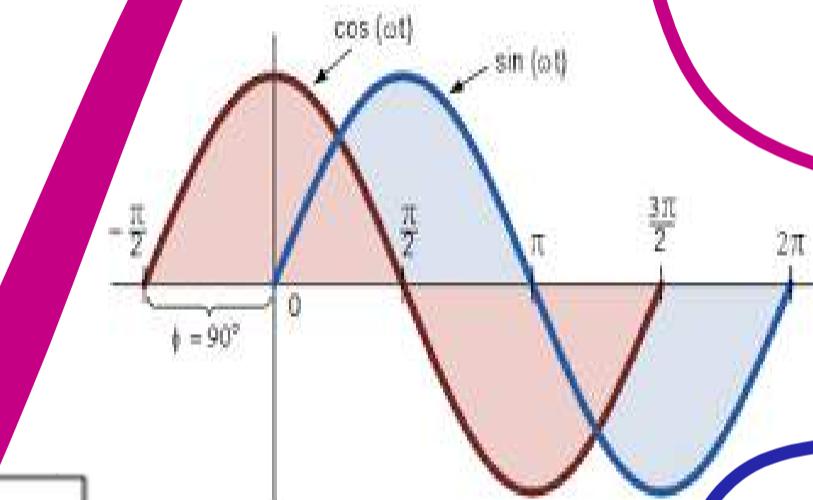


HT cộng hưởng

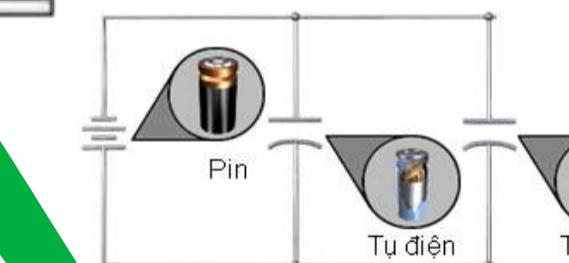


Ghép linh kiện

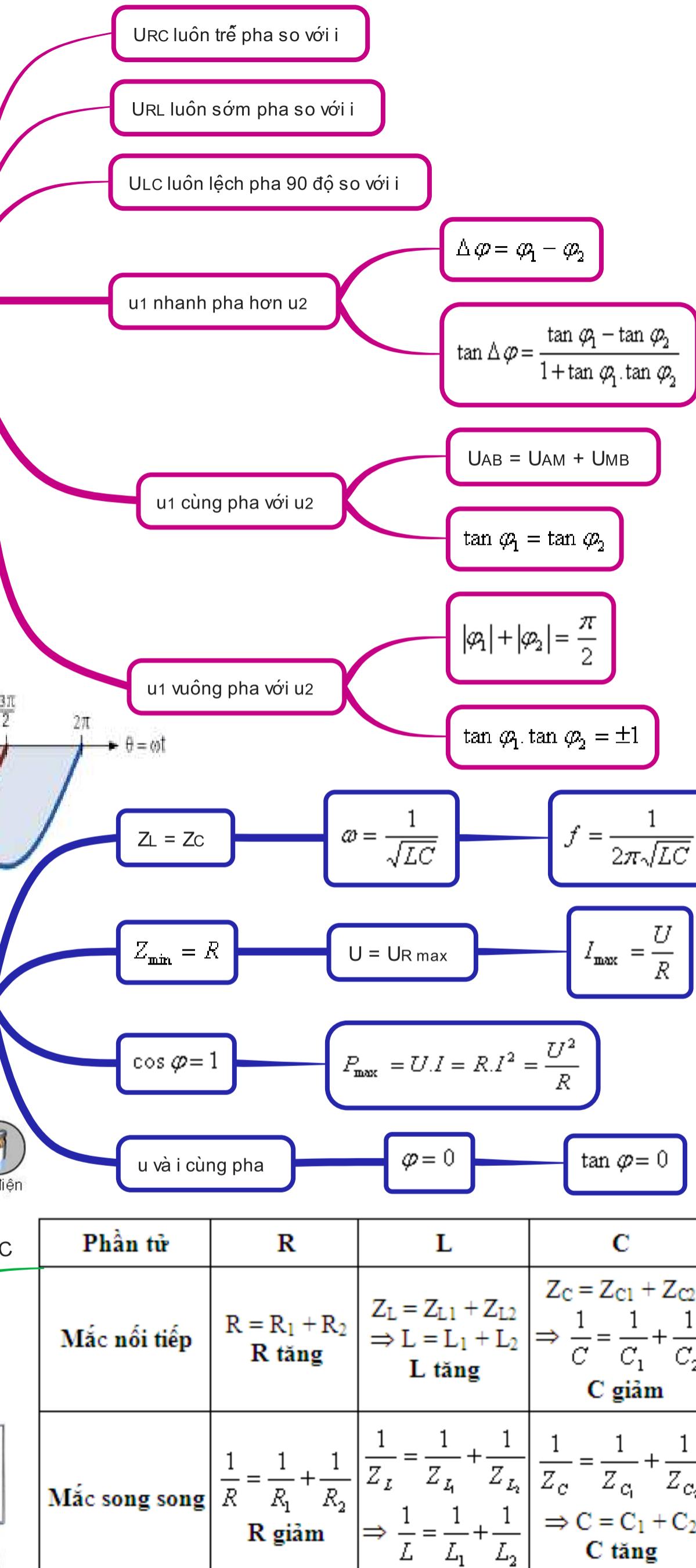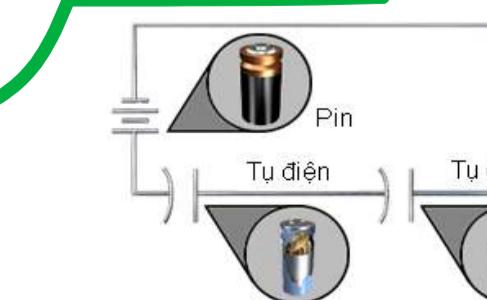

Sơ đồ 14: CÔNG SUẤT

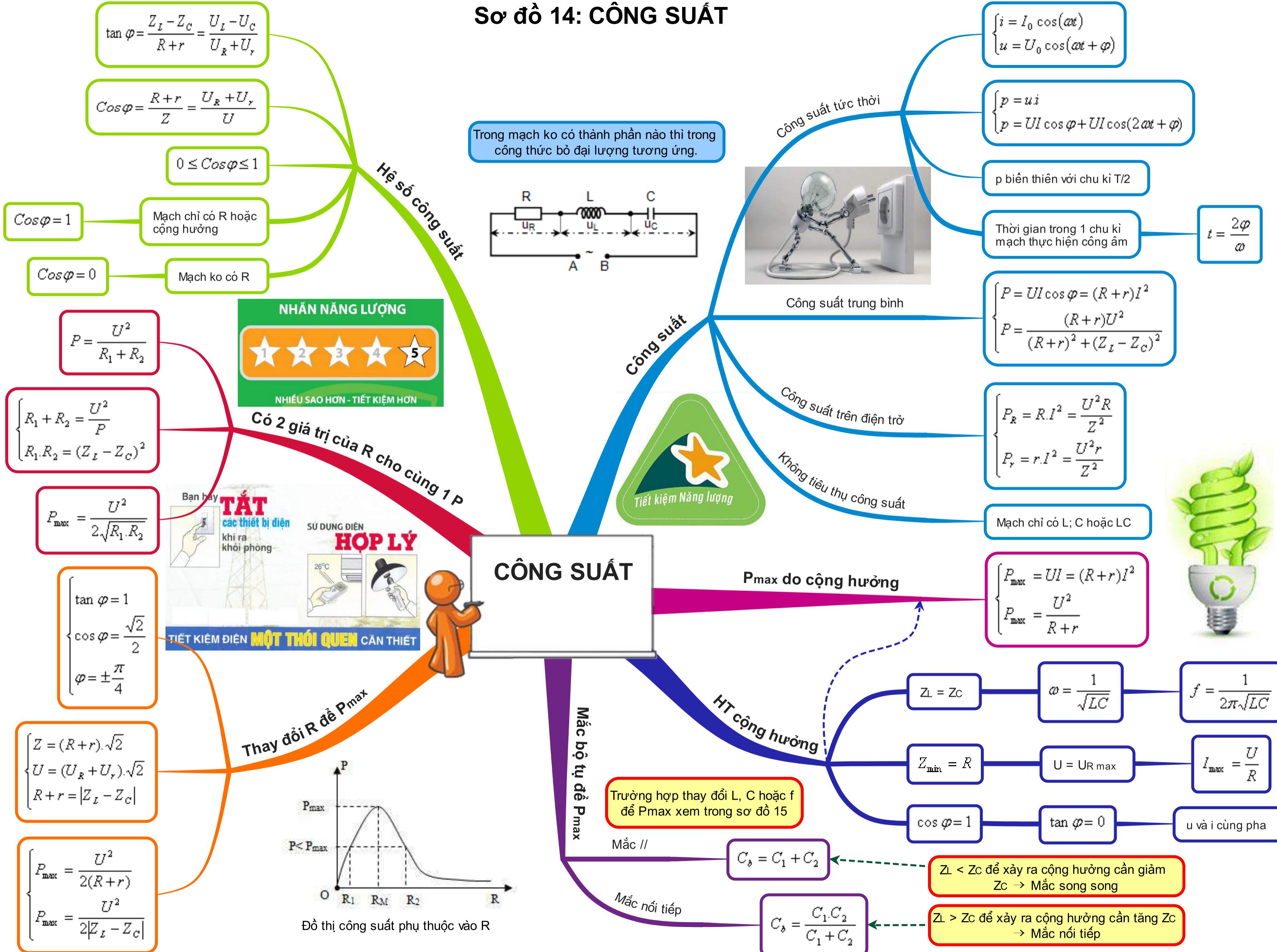

Sơ đồ 15: CỰC TRỊ L; C; f

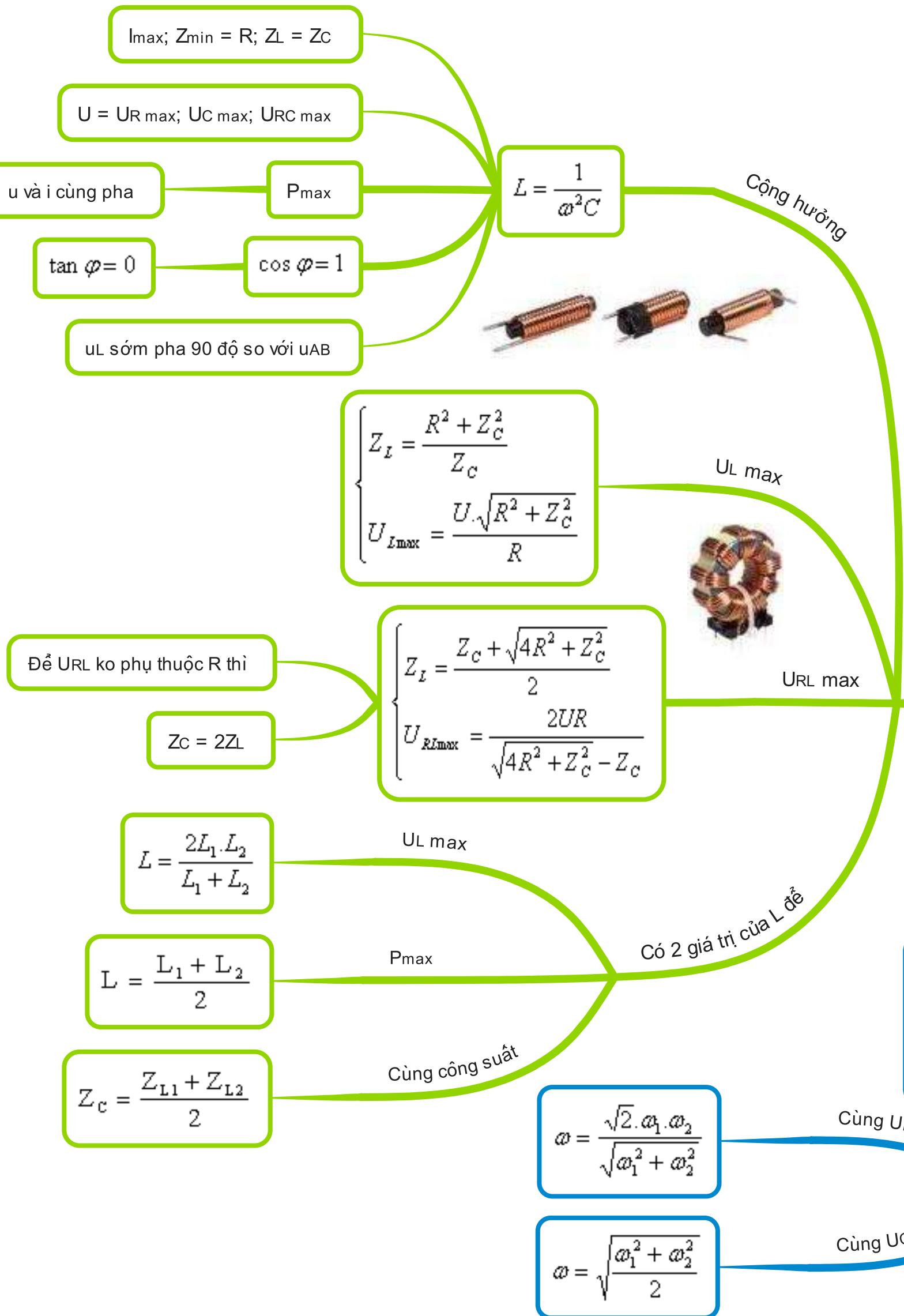

Sơ đồ 16: MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

Là thiết bị dùng để biến đổi điện áp U của dòng điện xoay chiều mà ko làm thay đổi tần số f của nó.

Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

Gồm các lõi thép kĩ thuật điện (sắt non - Silic) mỏng đc ghép sít và cách điện với nhau

Hạn chế dòng Fucô

Chức năng: dẫn từ thông, cố định các cuộn dây

Là các vòng dây được quấn trên lõi thép và cách điện với nhau

$k > 1$: Máy giảm áp

$k = 1$: Máy gây hao phí

$k < 1$: Máy tăng áp

$$k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Công suất P_1 ; hiệu điện thế U_1 ; cường độ dòng điện I_1 ; số vòng dây N_1 của **cuộn sơ cấp** (Nối với nguồn).

Công suất P_2 ; hiệu điện thế U_2 ; cường độ dòng điện I_2 ; số vòng dây N_2 của **cuộn thứ cấp** (Nối với tải).

$$H = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_2}{U_1 I_1 \cos \varphi_1}$$

$$U_2 = \frac{k R U_1}{k^2 (R + r_2) + r_1}$$

$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{u_1 - i_1 r_1}{u_2 - i_2 r_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$H = \frac{R}{R + r_2 + \frac{r_1}{k^2}} \times 100\%$$

$$\frac{\sqrt{U_1^2 + U_R^2}}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$


$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U'_2 + I_2 r_2}$$

r1: Điện trở trong của cuộn sơ cấp

r2: Điện trở trong của cuộn thứ cấp

R: Điện trở mạch ngoài của cuộn thứ cấp

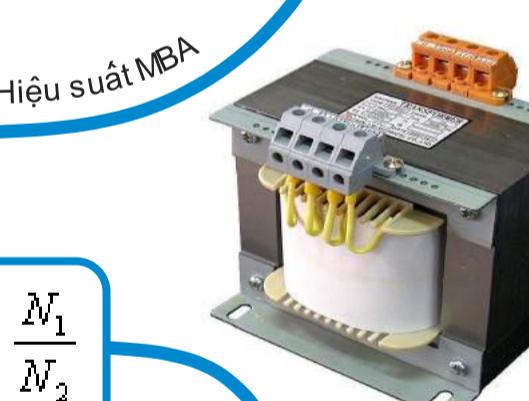
U': Hiệu điện thế mạch ngoài của cuộn thứ cấp



Hiệu suất MBA

Bài toán

Khái niệm

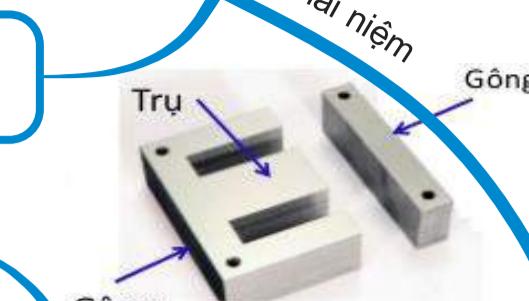

Gỗng

Lõi thép

Cấu tạo

Các cuộn dây



Tỉ số biến áp

Biểu thức

Máy biến áp

Truyền tải điện

Giảm điện áp trong các hộ gia đình

Ứng dụng

Ứng dụng khi cần tăng điện áp như hàn cắt kim loại...

Truyền tải điện năng

Sơ cấp

Thứ cấp

Cuộn dây bị cuộn ngược n vòng

Cuộn dây có điện trở

Hiệu suất tải điện

Bài toán

Độ chênh lệch chỉ số công suất từ nơi phát đến nơi tiêu thụ (Độ chênh đồng hồ đo điện)

t: Thời gian (h)

1kWh = 3600000 J

Công suất truyền đi ko đổi

Công suất tiêu thụ ko đổi

Bài toán

Giảm R

Tăng hiệu điện thế

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Tiết kiệm điện hợp lý

Cách giảm hao phí P

Sử dụng dây dẫn tốt

Sơ đồ đi dây hợp lý

Chọn tiết diện dây phù hợp

Sử dụng MBA

U tăng n lân

P hao phí giảm n2 lân

$\Delta A = \frac{\Delta A}{t}$

$H = \frac{P - \Delta P}{P} \cdot 100\% = 100\% - \% \Delta P$

$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{1 - H_1}{1 - H_2}}$

$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{\frac{(1 - H_1) H_1}{(1 - H_2) H_2}}$

Nguyên nhân

Do các nhà máy điện như thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân,... thường nằm ở những vị trí có điều kiện nhất định, cách xa khu dân cư...

Nơi tiêu thụ điện phân bố rộng, tập trung chủ yếu ở các TP, khu đông dân, khu CN, nhà máy,...

Do đó truyền tải điện là nhu cầu thực tế rất quan trọng

Khó khăn: Công suất hao phí trên đường dây truyền tải lớn chủ yếu là do tỏa nhiệt (dây có R)

$$\Delta P = \frac{P^2 R}{U^2 \cos^2 \varphi}$$

$$\Delta U = I \cdot R = \sqrt{\Delta P \cdot R}$$

$$\% \Delta P = \frac{\Delta P}{P} \cdot 100\%$$

Biểu thức

Độ giảm điện áp

%P bị mất mát

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Cách giảm hao phí P

Giảm R

Tăng hiệu điện thế

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Tiết kiệm điện hợp lý

Cách giảm hao phí P

Giảm R

Tăng hiệu điện thế

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Tiết kiệm điện hợp lý

Cách giảm hao phí P

Giảm R

Tăng hiệu điện thế

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Tiết kiệm điện hợp lý

Cách giảm hao phí P

Giảm R

Tăng hiệu điện thế

Giảm P

Tăng hệ số công suất

Tiết kiệm điện hợp lý

Cách giảm hao phí P

Giảm R


Tăng hiệu điện thế

Giảm P


Tăng hệ số công suất

</



Sơ đồ 17: MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU

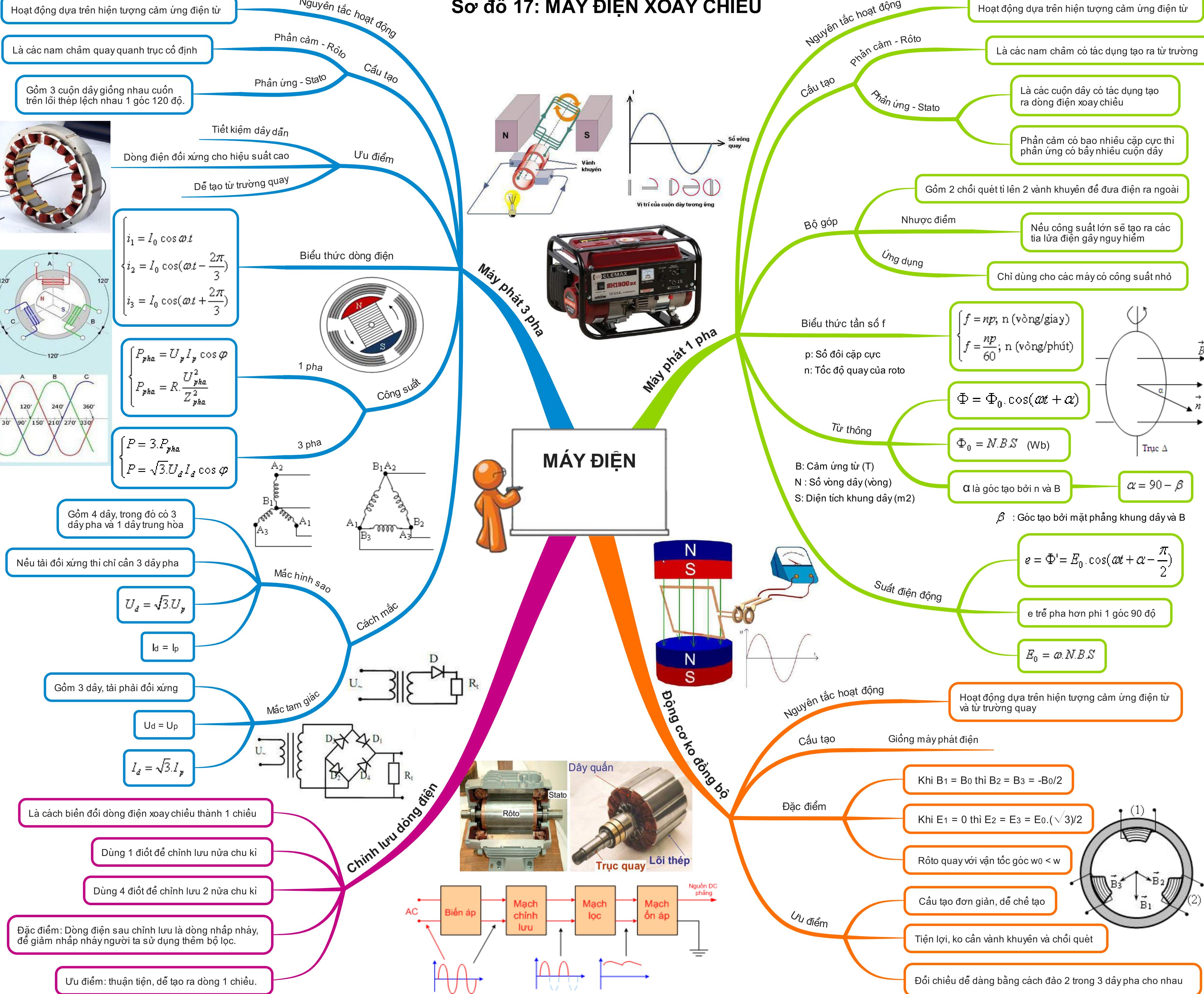

Sơ đồ 18: MẠCH DAO ĐỘNG

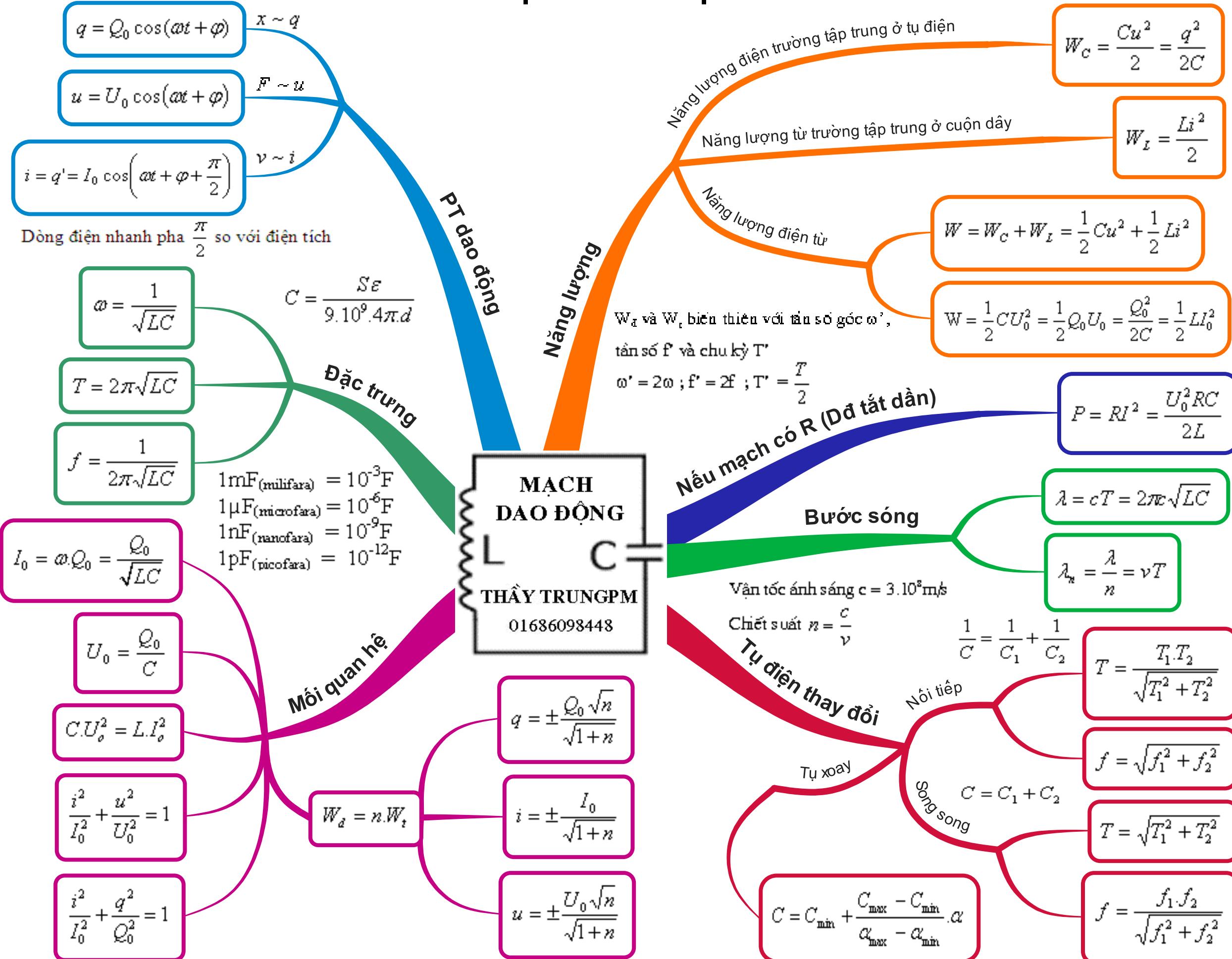

SƠ ĐỒ 19: SÓNG ĐIỆN TỬ

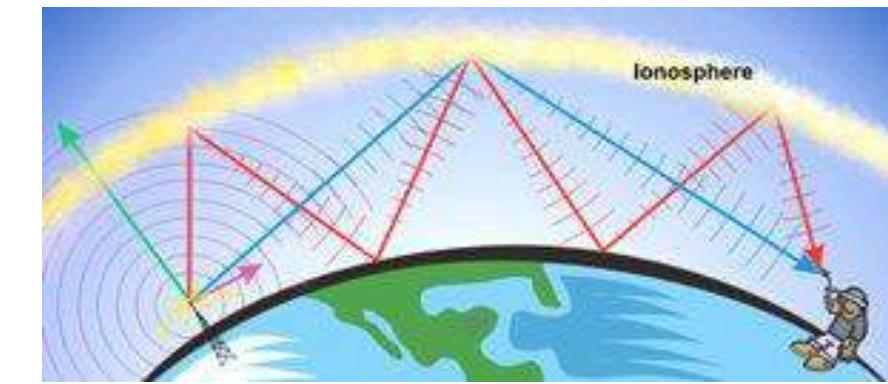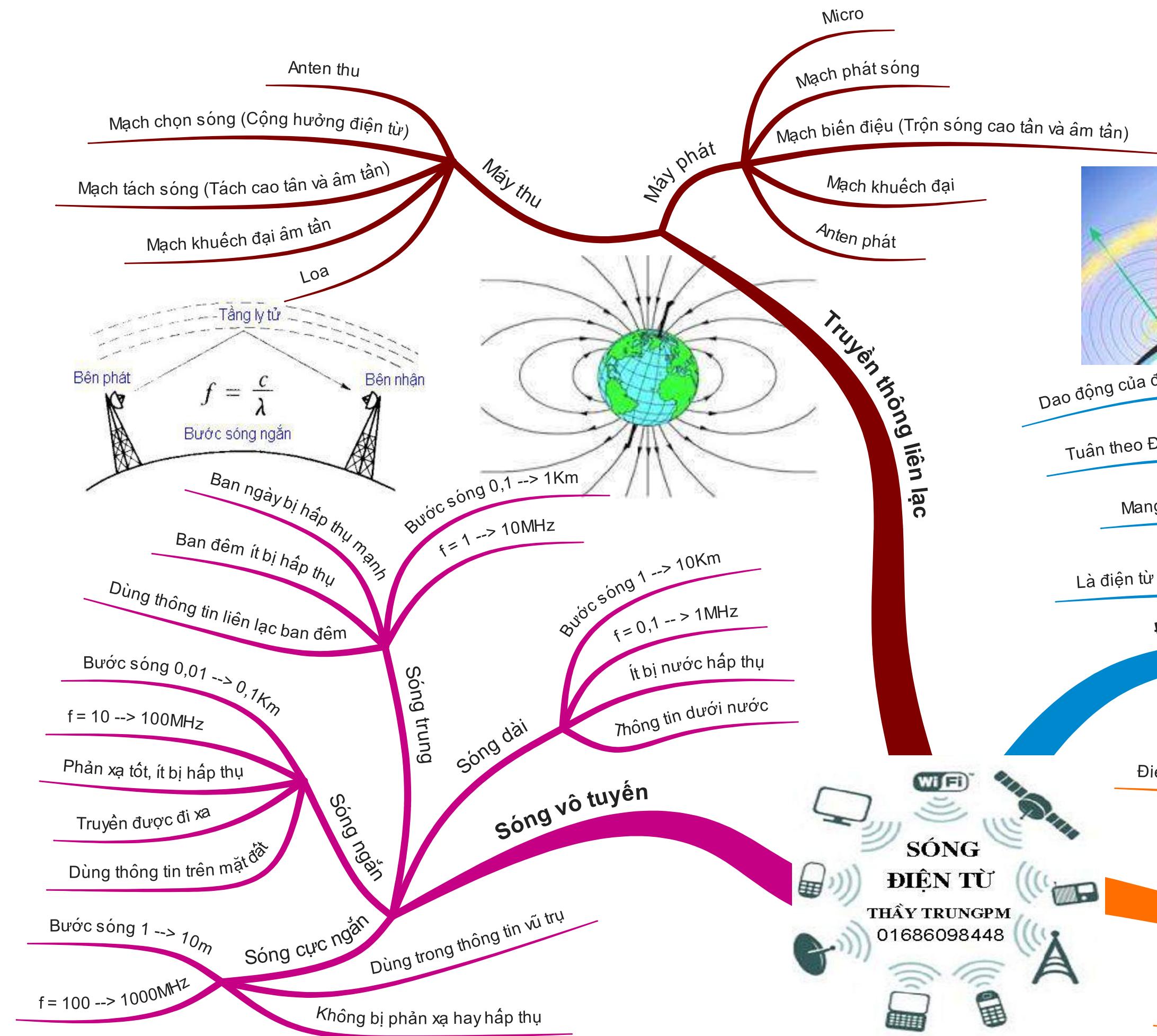

Đạo động của điện trường và từ trường luôn cùng pha.
Tuân theo ĐL phản xạ, khúc xạ, giao thoa

Mang năng lượng, $f > \rightarrow W >$

Là điện tử trường biến thiên lan truyền

Đặc điểm



Điện tử trường = Điện biên trường


Sóng điện từ

Đường sức của từ trường lú

Khi E biến thiên thì sinh ra B và ngược lại.

Đường sức của điện trường xoáy là đường cong kín

Sơ đồ 20: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

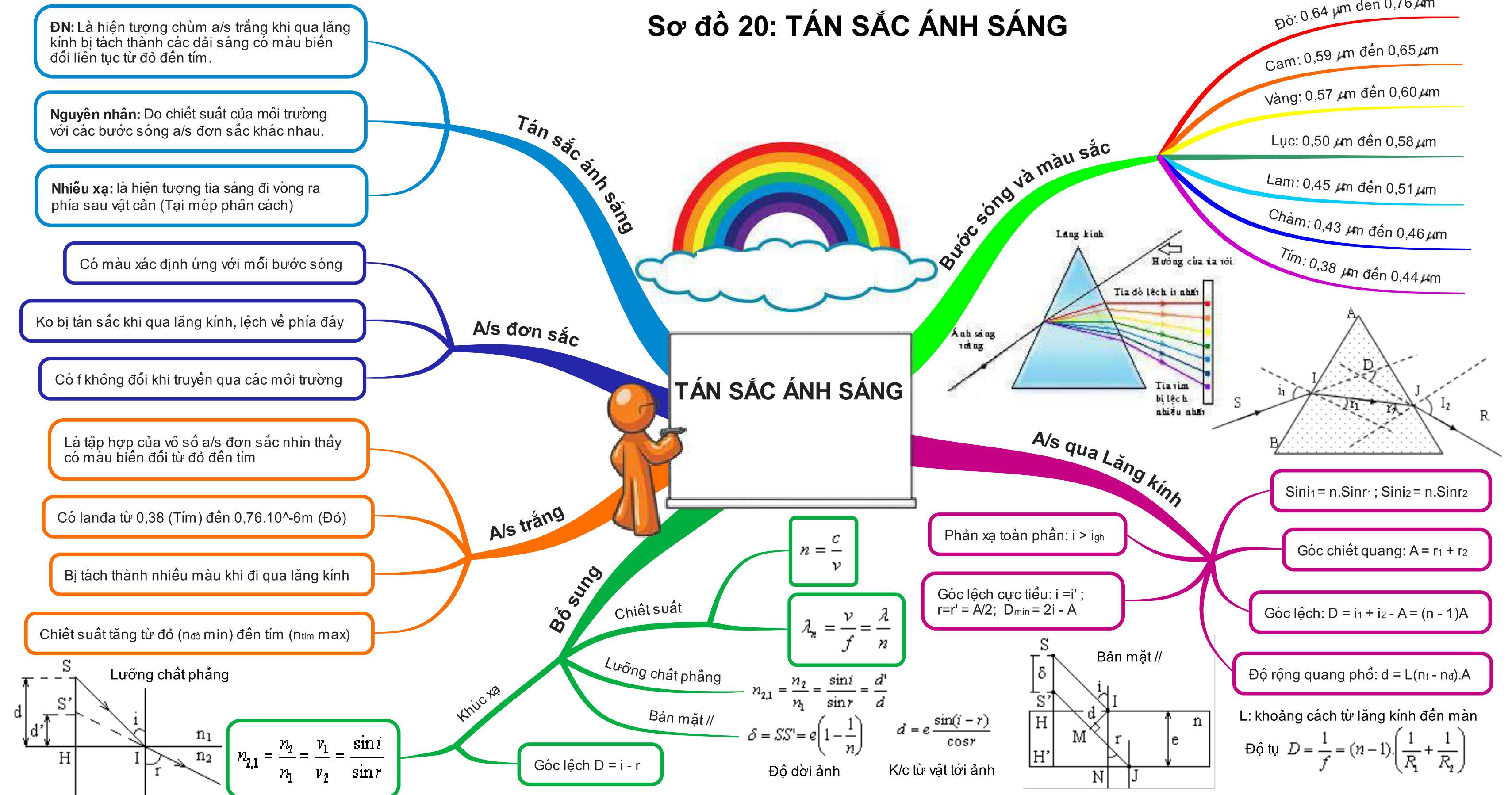

Sơ đồ 21: GIAO THOA ÁNH SÁNG

Hiện tượng: Có các vạch sáng và tối xen kẽ đều đan với nhau.

ĐN: là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng kết hợp.

ĐK: là sóng kết hợp tức là có cùng f và có độ lệch pha ko đổi

TN giao thoa a/s của Young: khẳng định a/s có t/c sóng. Dùng để đo bước sóng của a/s

Ở giữa là vạch sáng trắng gọi là vân trung tâm

Hai bên là những dải màu công vòng biên thiên theo thứ tự "Tím trong đỏ ngoài"

$0,38\mu m \leq \lambda \leq 0,76\mu m$ Bước sóng

$$\Delta = \frac{kD}{a} (\lambda_t - \lambda_s) \quad \text{Bề rộng quang phổ bậc } k$$

Vân sáng

$$k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2 = \dots \quad \text{Sự trùng nhau của các bức xạ}$$

Vân tối

$$(k_1 + 0,5)\lambda_1 = (k_2 + 0,5)\lambda_2 = \dots$$

Sô vân sáng, vân tối tại 1 vị trí

$$x = k \frac{\lambda D}{a} \rightarrow \lambda = \frac{ax}{kD}$$

$$x = (k + 0,5) \frac{\lambda D}{a} \rightarrow \lambda = \frac{ax}{(k + 0,5)D}$$

$$\begin{cases} 0,38\mu m \leq \lambda \leq 0,76\mu m \\ \Rightarrow k \\ \Rightarrow \lambda \end{cases}$$

TN với lăng kính

Độ rộng quang phổ

Góc lệch

D




A

D


màn

$$d = L(n_t - n_d)A$$

Giao thoa ánh sáng

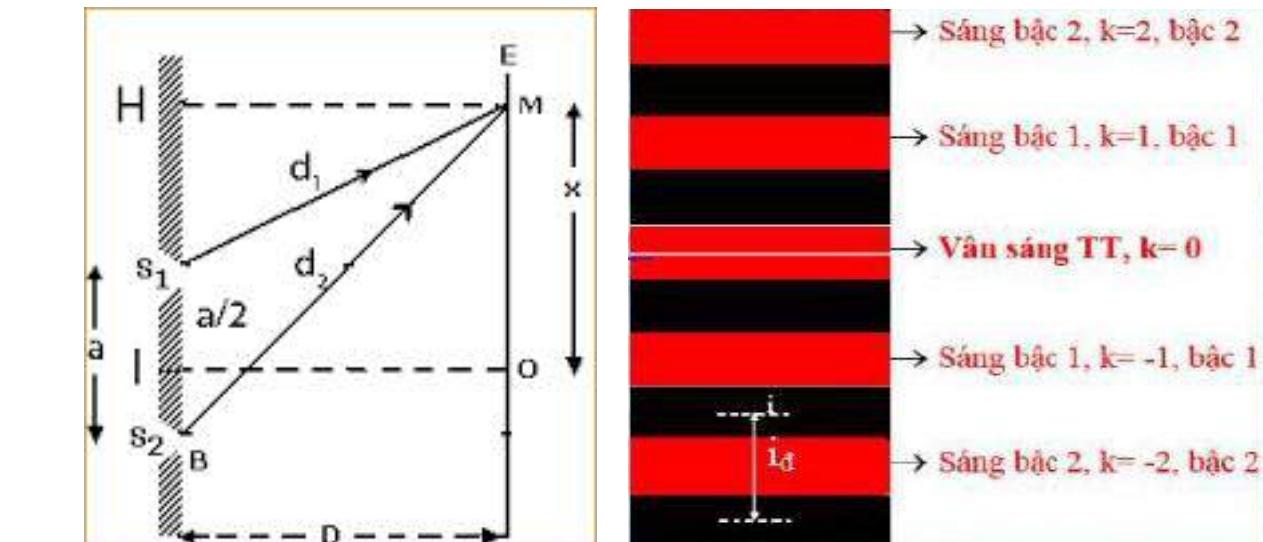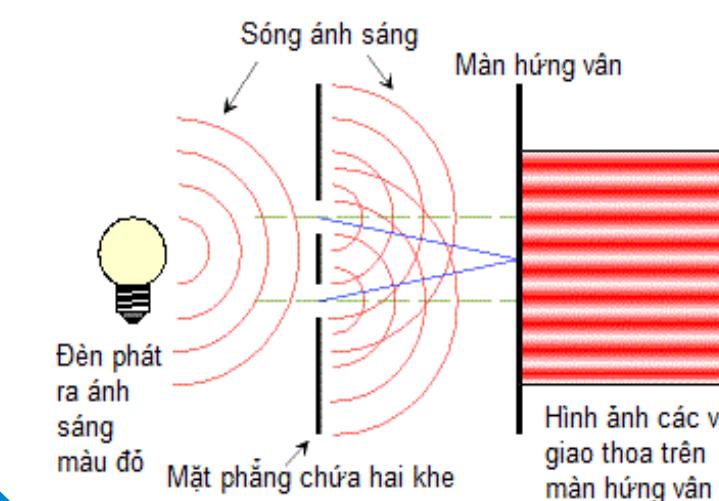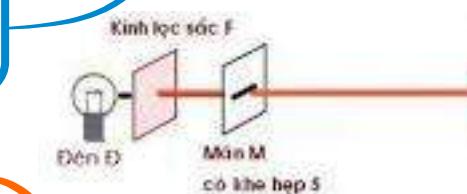


Ánh sáng đơn sắc

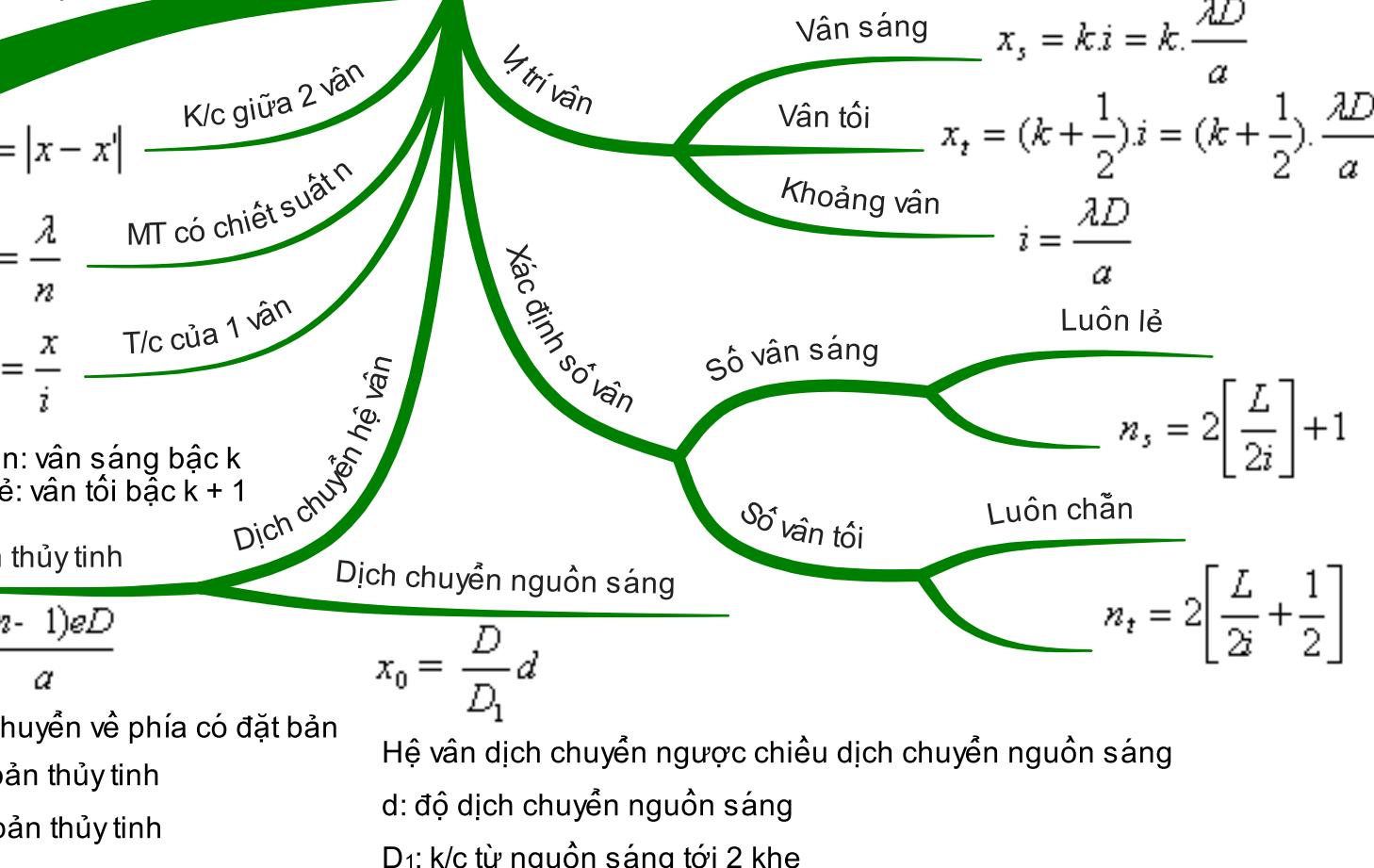

GIAO THOA ÁNH SÁNG


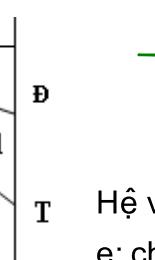
$$\begin{cases} d = d_2 - d_1 = \frac{ax}{D} \\ d_2 - d_1 = k\lambda \\ d_2 - d_1 = (k + 0,5)\lambda \end{cases}$$



D

d

màn


T

A



D

màn


Sơ đồ 22: CÁC LOẠI QUANG PHÔ

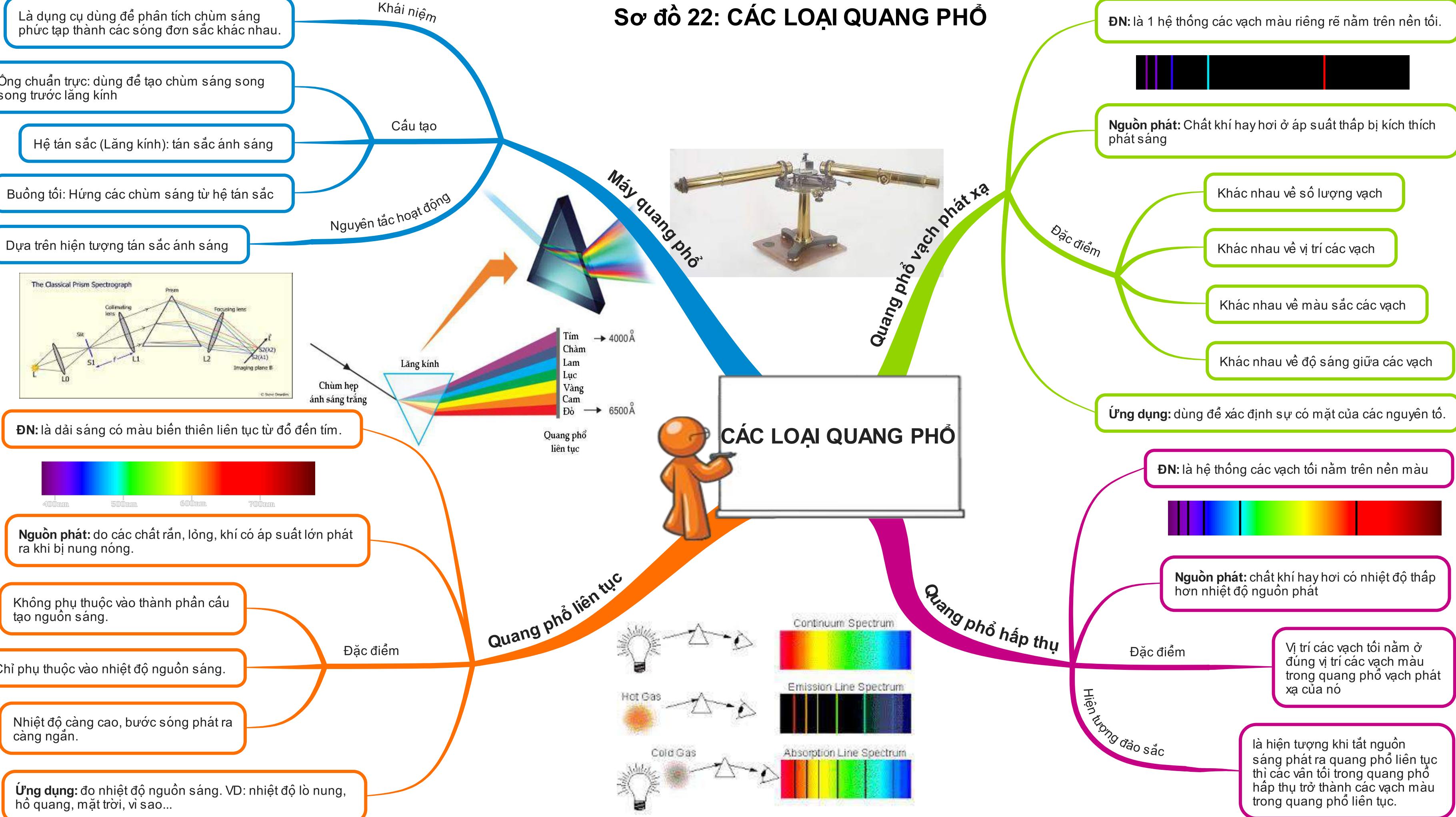




Sơ đồ 23: BỨC XA KHÔNG NHÌN THẤY

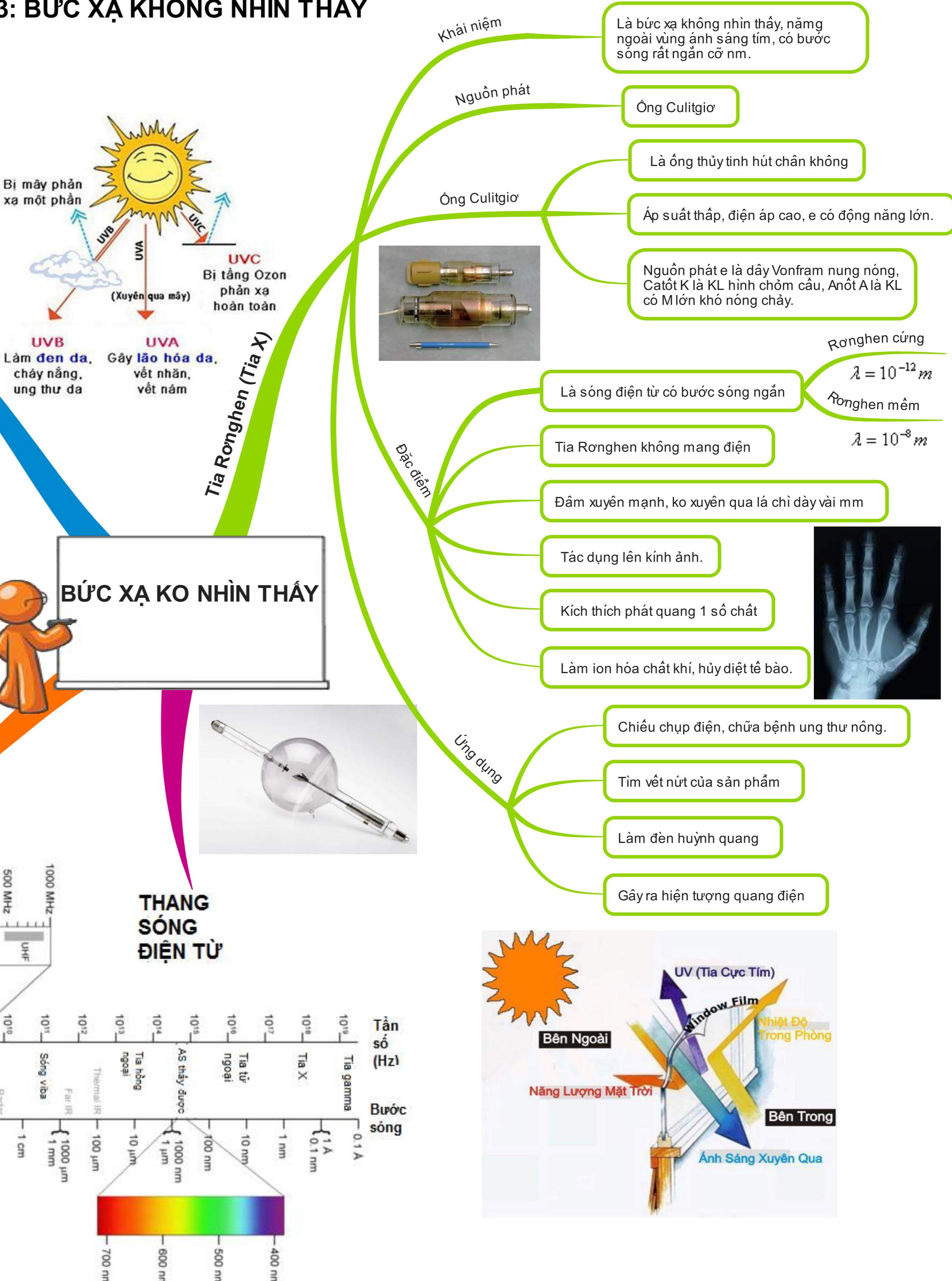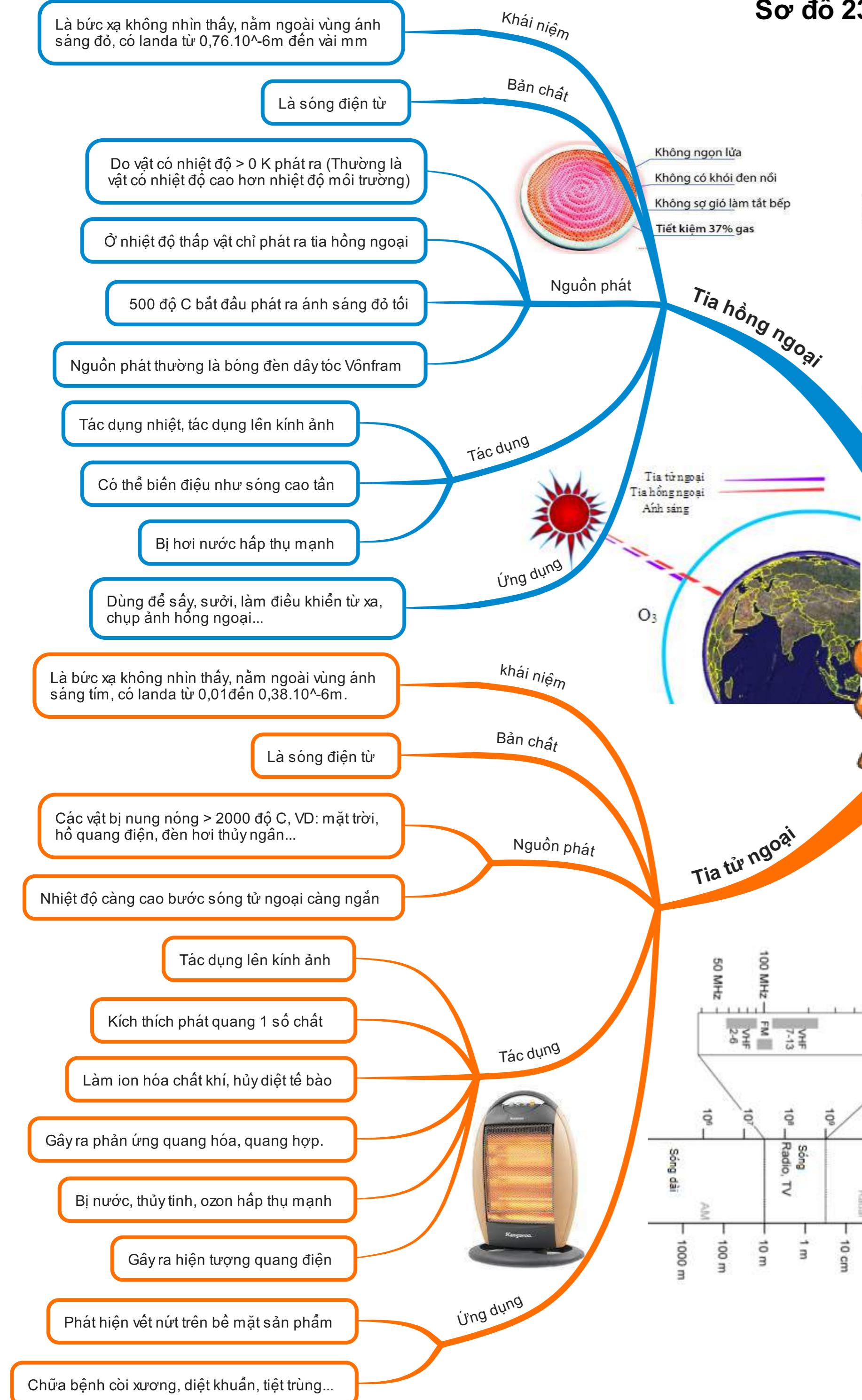

Sơ đồ 24: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

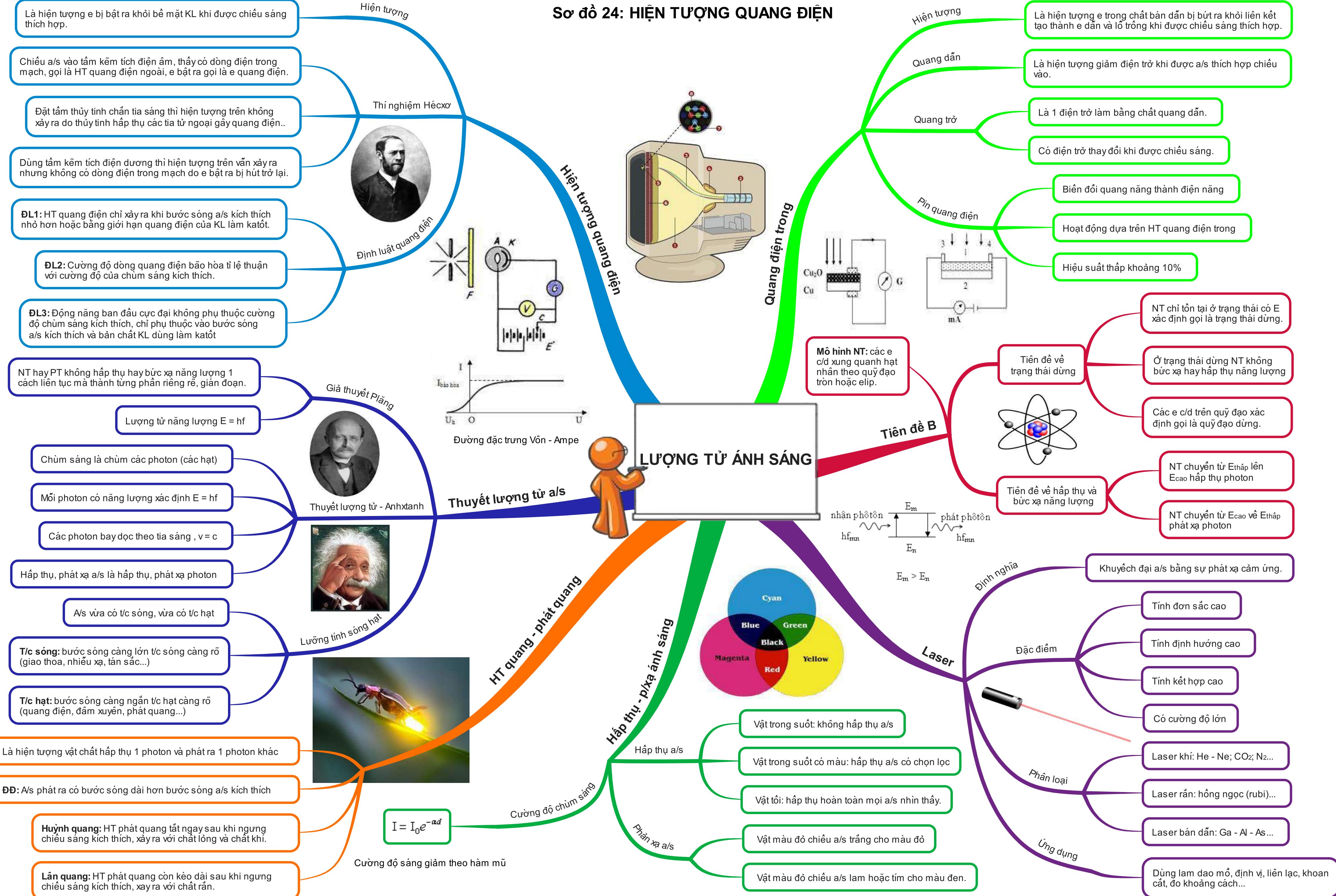

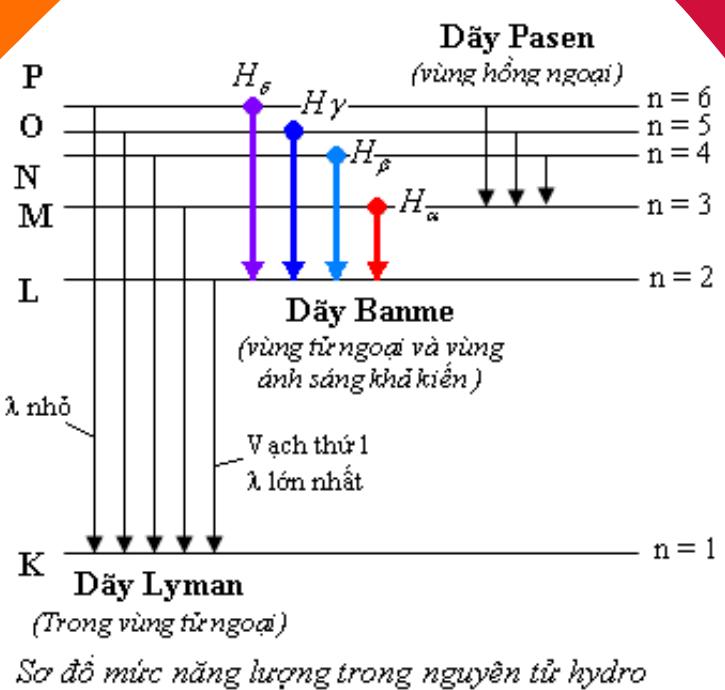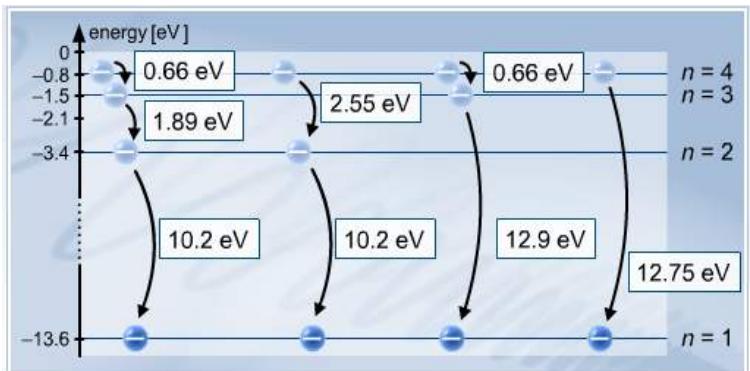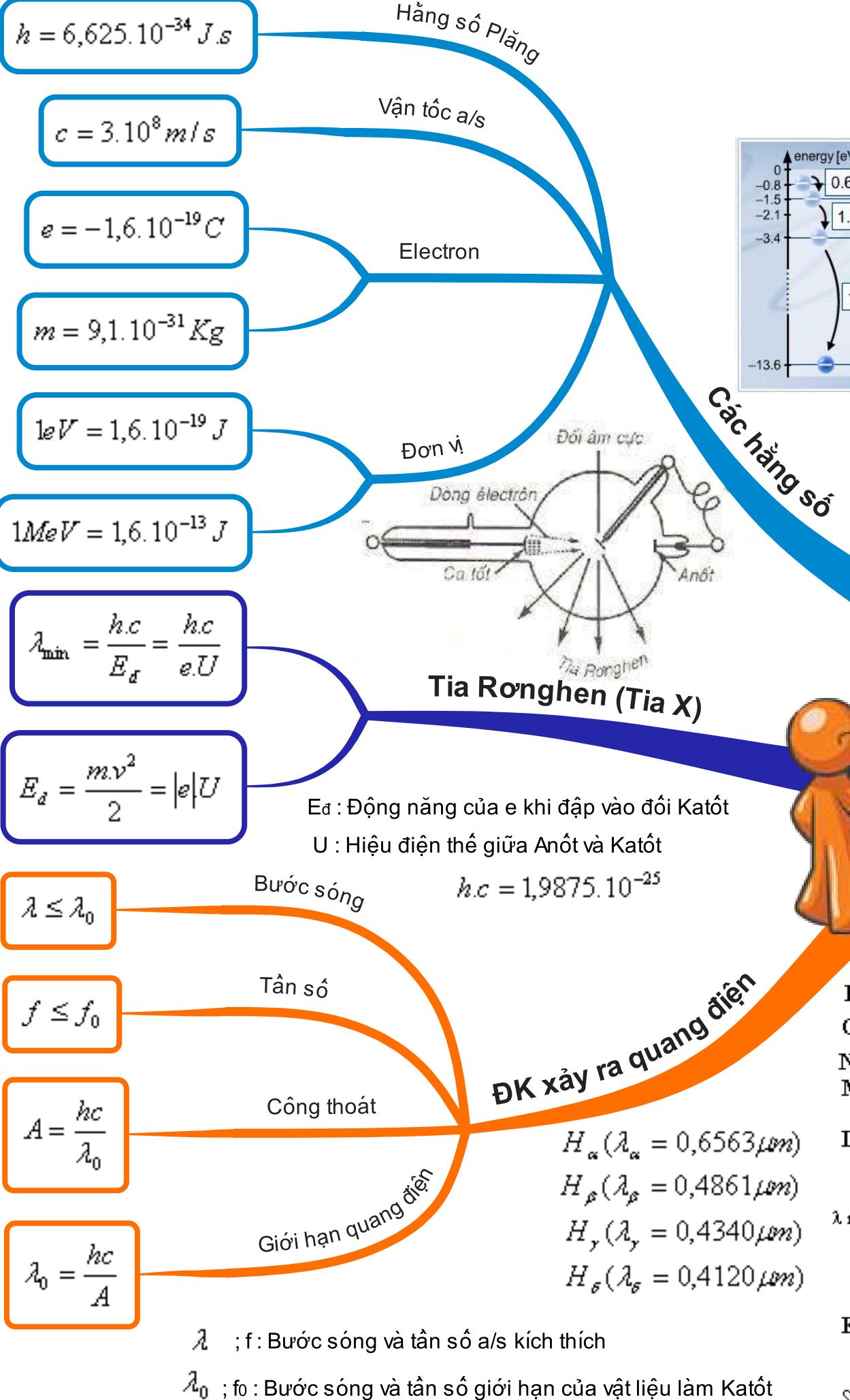Sơ đồ 25: BIỂU THỨC ANHXTANH - TIÊN ĐỀ BO



Năng lượng Photon

$$\varepsilon = h.f = \frac{h.c}{\lambda} = \frac{h.c}{\lambda_0} + \frac{1}{2}mv_{0\max}^2 = A + W_{d\max} = A + e.|U_k|$$

Hiệu điện thế h้า

$$e.|U_k| = W_{d\max} = \frac{1}{2}mv_{0\max}^2 \Rightarrow |U_k| = \frac{mv_{0\max}^2}{2e}$$

Vận tốc max

$$v_{0\max} = \sqrt{\frac{2W_{0\max}}{m}} = \sqrt{\frac{2.e.|U_k|}{m}} = \sqrt{\frac{2(h.c)}{m} - A}$$

Trong từ trường

$$m = \frac{2hc(\lambda_2 - \lambda_1)}{(\nu_1^2 - \nu_2^2)\lambda_1\lambda_2} \quad \lambda = \frac{2hc\lambda_0}{2hc + \lambda_0 mv_{0\max}^2} \quad h = \frac{\lambda_1\lambda_2.e(U_1 - U_2)}{(\lambda_2 - \lambda_1)c}$$

A = W_{d2} - W_{d1} = F.d = e.E.d = e.U

F_{kt} = F_{Lorenzo} ⇔ e.v₀.B = $\frac{m.v_0^2}{R} = m.\omega^2.R$

Khi chiêu đồng thời nhiều bức xạ thì
Uh tính theo Landamin hoặc f_{\max}
 d : Quãng đường e đi được, (m)
 R : Bán kính quỹ đạo cong của e, (m)
 F : Hợp lực tác dụng lên e, $F = m.a$, (N)

Hiệu suất lượng tử

I_{bh} : Cường độ dòng quang điện bão hòa, (A)
 P : Công suất của nguồn bức xạ, (W)

Số e bật ra

$$n_e = \frac{q}{e} = \frac{I_{bh}.t}{e}$$

Số photon tới

$$n_p = \frac{P}{\varepsilon} = \frac{P.\lambda}{hc}$$

Hiệu suất lượng tử

$$H = \frac{n_e}{n_p} \cdot 100\%$$

Tiên đề về hấp thụ và phát xạ

$$\varepsilon = h.f_{mn} = \frac{h.c}{\lambda_{mn}} = E_m - E_n$$

Tiên đề Bo

Bán kính quỹ đạo dừng thứ n

$$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}) \quad \text{Hằng số Ritbet } R = 1,097 \cdot 10^{-7} \text{ m}^{-1}$$

Bán kính Bo $r_0 = 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$

Năng lượng e ở trạng thái dừng n


$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} (\text{eV})$$

Xác định bước sóng


$$\frac{1}{\lambda_{13}} = \frac{1}{\lambda_{12}} + \frac{1}{\lambda_{23}}$$

Nhận phôtônen hf_{mn} **phát phôtônen** hf_{mn}

Sơ đồ 26: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

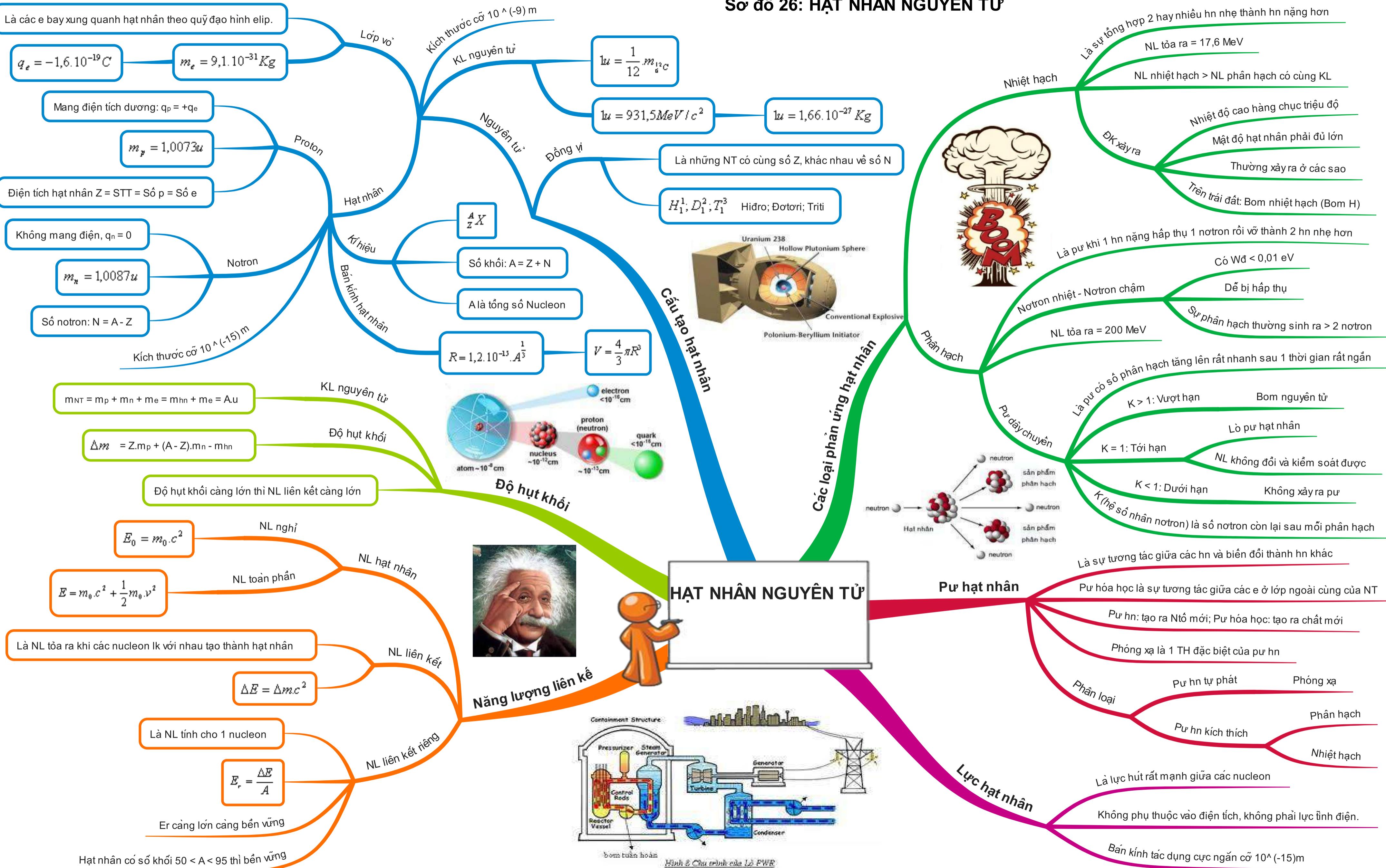

SƠ ĐỒ 27: HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

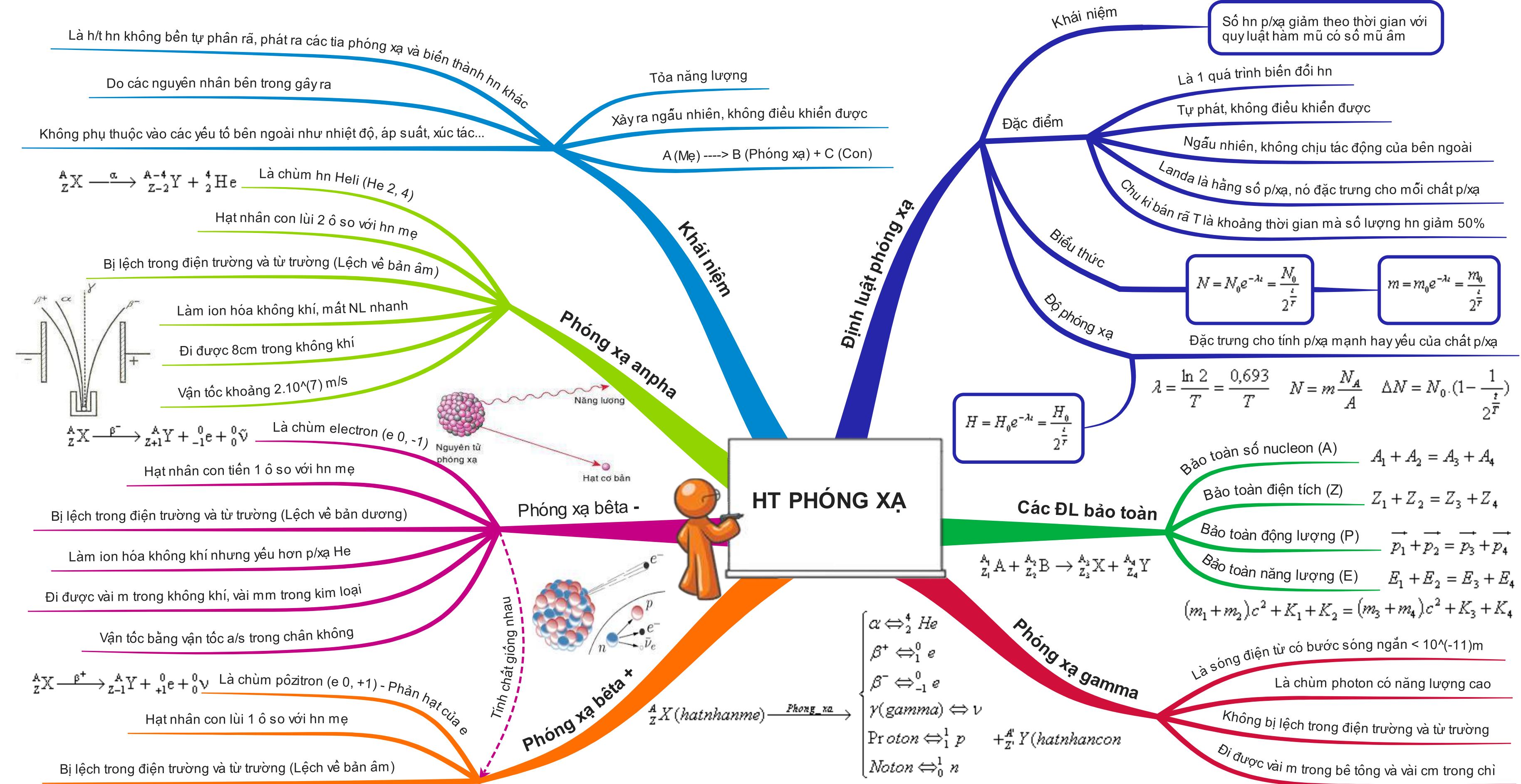

Sơ đồ 28: BÀI TẬP HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

